

Obsah

Obsah.....	- 3 -
1 Napájecí zdroje.....	- 5 -
1.1 Transformátor	- 5 -
1.1.1 Princip transformátoru	- 5 -
1.1.2 Přepočet veličin transformátoru.....	- 7 -
1.1.3 Výpočet zkratového proudu transformátoru.....	- 9 -
1.2 Usměrňovače.....	- 9 -
1.2.1 Jednocestný usměrňovač s vyhlazovacím (též nárazovým či filtračním) kondenzátorem.....	- 9 -
1.2.2 Dvojcestný neboli uzlový usměrňovač.....	- 12 -
1.2.3 Můstkový usměrňovač.....	- 15 -
1.2.4 Zatěžovací charakteristiky usměrňovačů.....	- 15 -
1.3. Stabilizátory	- 15 -
1.3.1. Parametrické stabilizátory	- 16 -
1.3.2 Zpětnovazební stabilizátory.....	- 19 -
1.3.3 Stabilizátory proudu	- 24 -
1.4 Spínané zdroje.....	- 25 -
1.4.1 Snižující měnič	- 25 -
1.4.2 Zvyšující měnič	- 26 -
1.4.3 Invertující měnič.....	- 27 -
1.4.4 Příklady zapojení	- 27 -
1.5 Spínané síťové napájecí zdroje	- 29 -
1.5.1 Síťový napájecí zdroj.....	- 29 -
1.5.2 Zvyšující měnič.....	- 30 -
1.6 Filtry.....	- 30 -
1.6.1 RC filtr.....	- 31 -
1.6.2 LC filtr	- 31 -
1.6.3 Analogový stabilizátor.....	- 31 -
1.7 Příklad zapojení lineárního zdroje	- 32 -
1.8 Násobiče napětí	- 32 -
1.8.1 Násobič se vstupním střídavým napětím	- 32 -
1.8.2 Násobič stejnosměrných napětí (nabojová pumpa)	- 33 -
2 Zesilovače.....	- 34 -
2.1 Princip činnosti zesilovače	- 34 -
2.1.1 Zesilovače s dvojpóly	- 34 -
2.1.2 Zesilovače s trojpóly	- 35 -
2.1.3 Zesilovače se spínanými prvky	- 37 -
2.2 Jednostupňový zesilovač s unipolárním tranzistorem IGFET s vodivým kanálem	- 38 -
2.3 Jednostupňový zesilovač s unipolárním tranzistorem JFET	- 40 -
2.4 Jednostupňový zesilovač s tranzistorem IGFET s indukovaným kanálem	- 43 -
2.5 Jednostupňový zesilovač s bipolárním tranzistorem	- 45 -
2.5.1 Zesilovač bez emitorového RC členu	- 45 -
2.5.2 Zesilovač s emitorovým RC členem	- 48 -
2.5.3 Další zapojení zesilovačů	- 53 -
2.6 Zesilovač ve třídě D	- 57 -
2.7 Zesilovač ve třídě E	- 59 -
2.8 Vícestupňový zesilovač	- 60 -
2.8.1 Zesilovač s odporově-kapacitní vazbou	- 60 -
2.8.2 Oblast středních kmitočtů	- 61 -

2.8.3 Oblast dolních kmitočtů.....	- 62 -
2.8.4 Oblast horních kmitočtů	- 63 -
2.8.5. Vliv emitorového RC členu.....	- 66 -
2.9 Zesilovač s přímou (stejnosměrnou) vazbou	- 69 -
2.10 Zesilovač s operačním zesilovačem	- 70 -
2.10.1 Operační zesilovač.....	- 70 -
2.10.2 Obvody s operačními zesilovači obecně	- 76 -
2.10.3 Základní zapojení lineárních obvodů s operačními zesilovači	- 82 -
2.10.4 Základní zapojení nelineárních obvodů s operačními zesilovači	- 91 -
2.10.5 Schmittův klopný obvod s operačním zesilovačem	- 97 -
2.11 Koncové zesilovače sestavené z diskrétních součástek.....	- 99 -
2.11.1 Koncový stupeň ve třídě A	- 99 -
2.11.2. Paralelní dvojčinný koncový stupeň ve třídě B	- 101 -
2.11.2 Integrované (monolitické) výkonové koncové zesilovače	- 108 -
2.11.3 Vliv zpětné vazby na vlastnosti zesilovačů	- 110 -
2.11.4 Příklady zpětných vazeb v zesilovačích	- 115 -
2.12 Selektivní zesilovače.....	- 121 -
3 Oscilátory	- 123 -
3.1 Princip oscilátoru harmonických (sinusových) kmitů	- 123 -
3.2 RC oscilátory	- 125 -
3.2.1 Oscilátor s Wienovým článkem.....	- 125 -
3.3 LC oscilátory.....	- 128 -
3.3.1 Oscilátor osazený prvkem se záporným diferenciálním odporem.....	- 128 -
3.3.2 LC oscilátory s kladnou zpětnou vazbou.....	- 129 -
3.3.3 Meisnerův oscilátor	- 132 -
3.3.4 Reinartzův oscilátor	- 133 -
3.3.5 Hartleyův oscilátor	- 134 -
3.3.6 Colpittův oscilátor	- 135 -
3.3.7 Clappův oscilátor	- 136 -
3.4 Krystalové oscilátory	- 139 -
3.4.1 Piercův oscilátor	- 139 -
3.4.2 Určení potřebné střední efektivní strmosti z lineární teorie	- 140 -
3.4.3 Způsoby stabilizace amplitudy kmitů.....	- 141 -
3.5 Oscilátory tvarových kmitů.....	- 143 -
3.5.1. Multivibrátor s operačním zesilovačem	- 143 -
3.5.2 Multivibrátor s integrovaným obvodem 555	- 147 -
3.5.3 Multivibrátor s logickými členy TTL	- 150 -
3.5.4 Generátor pilových kmitů.....	- 152 -
3.5.5 Samokmitající generátor pilových kmitů	- 153 -
Literatura	- 155 -