

OBSAH

| | |
|---|-----------|
| PŘEDMLUVA | 11 |
| I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY | 13 |
| 1. Proč operační zesilovač | 13 |
| 2. Rozdílový operační zesilovač napěťový | 14 |
| 3. Ideální operační zesilovač | 14 |
| 4. Neinvertující zapojení s ideálním operačním zesilovačem | 17 |
| 5. Neinvertující zapojení s neideálním operačním zesilovačem | 20 |
| 6. Jak ovlivňuje neinvertující zapojení operačního zesilovače předcházející obvody? | 23 |
| 7. Invertující zapojení operačního zesilovače | 24 |
| 8. Jak ovlivňuje invertující zapojení operačního zesilovače předcházející obvody? | 28 |
| 9. Co se skrývá v symbolické značce? | 29 |
| 10. Jak skutečně zesiluje? | 31 |
| 11. Když nejsou tranzistory stejné | 33 |
| 12. Za co může korekční kapacita? | 35 |
| 13. Základní údaje v katalogu | 39 |
| 14. Závěrečná poznámka | 42 |
| II. REÁLNÝ OPERAČNÍ ZESILOVAČ | 44 |
| 15. Lineární parametry a model OZ | 44 |
| 16. Nelineární a dynamické parametry, provozní vlastnosti | 49 |
| 17. Kmitočtové vlastnosti zesilovače | 52 |
| 18. Příklady konstrukce reálného operačního zesilovače | 56 |
| 18.1. Bipolární operační zesilovače | 57 |
| 18.2. Operační zesilovače s tranzistory řízenými polem | 59 |
| 19. Rozdělení operačních zesilovačů | 61 |
| III. ZPĚTNÁ VAZBA, STABILITA A KOREKCE | 63 |
| 20. Zpětná vazba a Nyquistovo kritérium stability | 63 |
| 20.1 Korekce operačních zesilovačů | 71 |
| 20.2. Korekce na vstupu OZ | 72 |
| 20.3 Korekce ve „vnitřních“ bodech OZ | 73 |
| 20.4 Korekce kapacity zátěže | 74 |
| 20.5 Výběr korekce | 76 |
| 21. Vliv záporné zpětné vazby na vlastnosti zesilovače | 78 |
| 21.1 Změna zesílení A_z se změnou A | 82 |
| 21.2 Potlačení vlivu šumů a poruch | 83 |

| | | |
|-------------|---|------------|
| 21.3 | Vliv zpětné vazby na zkreslení | 84 |
| 21.4 | Vliv zpětné vazby na vstupní impedanci | 84 |
| 21.5 | Vliv zpětné vazby na výstupní impedanci | 86 |
| 21.6 | Aplikace na operační zesilovače | 88 |
| IV. | DYNAMICKÉ VLASTNOSTI OZ A JEJICH SOUVISLOST S ČINITELEM NELINEÁRNÍHO ZKRESLENÍ | 97 |
| 22. | Omezení proudu | |
| | - příčina konečné rychlosti přeběhu i zkreslení | 98 |
| 23. | Kritérium pro určení rychlosti přeběhu pro zesilovače NF | 100 |
| V. | ŠUMY OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ | 103 |
| 24. | „Sečítání šumů“ | 103 |
| 25. | Šumová šířka pásma | 105 |
| 26. | Druhy šumu | 106 |
| 27. | Výpočet výstupního šumového napětí a reálné OZ | 108 |
| 28. | Šumy poruch | 110 |
| 29. | Princip konstrukce zesilovačů s malými šumy | 113 |
| VI. | ZÁSADY PRO PRÁCI S OPERAČNÍMI ZESILOVAČI | 117 |
| 30. | Statická elektřina | 117 |
| 31. | Ochrana vstupů a výstupů | 118 |
| 32. | Napájení OZ | 120 |
| 33. | Ošetření napájecích napětí a zásady zemnění | 121 |
| 34. | Kompenzace parazitních kapacit spojů | 130 |
| 35. | Kompenzace napěťové a proudové nesymetrie vstupů | 131 |
| 36. | Zvětšení proudového a napěťového rozsahu | 133 |
| 37. | Rozšíření pracovní oblasti pomocí stejného zesilovače | 136 |
| 37.1 | Rozšíření frekvenčního rozsahu | 137 |
| 37.2 | Zvětšení výstupního proudu | 139 |
| 38. | Výběr operačního zesilovače | 141 |
| 39. | Boucherotův člen | 141 |
| 39.1 | Transport náboje přes kapacitu | 142 |
| 39.2 | Klidový proud I_{cc0} příčné přepínací proudy | 145 |
| 39.3 | Měření zesilovačů bez zátěže | 146 |
| 39.4 | Závěr | 148 |
| VII. | ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ S OPERAČNÍMI ZESILOVAČI | 152 |
| 40. | Invertující a neinvertující zesilovač | 152 |
| | Úkol 40.1 Stanovení přenosu neinvertujícího zesilovače | 158 |
| | Úkol 40.2 Ztrátový výkon a oteplení přechodu | 160 |
| | Úkol 40.3 Frekvenční závislost zesílení a doba náběhu t_n | 161 |

| | | |
|-----------|---|-----|
| Úkol 40.4 | Určení korekční kapacity | 162 |
| Úkol 40.5 | Výpočet korekční kapacity | 166 |
| Úkol 40.6 | Úhel fázové rezervy | 167 |
| 41. | Součtový invertující zesilovač | 168 |
| 42. | Rozdílový zesilovač | 168 |
| 43. | Úkol 42.1 Současná realizace součtu a rozdílu | 171 |
| 44. | Rozdílový zesilovač s velkým vstupním odporem (přístrojový) | 173 |
| 45. | Integrační zesilovač | 174 |
| 46. | Úkol 44.1 Integrační obvod s „vybitím“ | 177 |
| 47. | Derivační zesilovač | 180 |
| 48. | Logaritmický zesilovač | 182 |
| 49. | Úkol 46.1 Stabilita logaritmického zesilovače | 183 |
| 50. | Exponenciální převodník „zpětnovazební“ | 187 |
| 51. | Úkol 47.1 Realizace exponenciálního převodníku | 188 |
| 52. | Obvod umocňování napětí | 189 |
| 53. | Zesilovač s exponenciálním řízením zesílení | 190 |
| 54. | Funkční generátor | 191 |
| 55. | Analogová násobička | 192 |
| 56. | Jednocestný usměrňovač | 195 |
| 57. | Precizní dvoucestný usměrňovač | 196 |
| 58. | Rychlý jednocestný usměrňovač | 198 |
| 59. | Doba rozpojení diodového typu zpětné vazby operačního zesilovače | 199 |
| 60. | Vrcholový detektor | 210 |
| 61. | Precizní omezovač | 211 |
| 62. | Úkol 57.1 Oboustranný omezovač | 213 |
| 63. | Úkol 57.2 Symetrický omezovač | 214 |
| 64. | Úkol 58.1 Obnovitel stejnosměrné složky řízený napětím | 215 |
| 65. | Úkol 59.1 Zdroje napětí | 218 |
| 66. | Úkol 59.2 Stabilizátor napětí (zvětšený výstupní proud, omezení proudu) | 221 |
| 67. | Úkol 59.3 Číslicově řízený zdroj napětí | 223 |
| 68. | Úkol 59.4 Stabilizátor napětí s omezením výkonové ztráty | 227 |
| 69. | Úkol 59.5 Vlečný (sledovací) stabilizátor napětí | 228 |
| 70. | Úkol 60.1 Zdroj proudu | 231 |
| 71. | Úkol 60.2 Zdroj proudu s uzemněnou zátěží | 233 |
| 72. | Úkol 60.3 Zdroj proudu pro malé hodnoty výstupního proudu | 236 |
| 73. | Úkol 60.4 Zdroj proudu s uzemněnou zátěží (Howlandův) | 238 |
| 74. | Komparátory | 240 |
| 75. | Úkol 61.1 Schmittův klopný obvod | 242 |
| 76. | Převodníky proud - napětí | 248 |
| 77. | Úkol 62.1 Převodník proud - napětí | 250 |
| 78. | Amplitudový selektor | 251 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| 64. | Indikátor napětí (okénkový diskriminátor) | 252 |
| 65. | Zesilovače s nastavitelným zesílením | 253 |
| 66. | Nastavení amplitudy a polarity signálu jediným potenciometrem | 256 |
| | Úkol 66.1 Přepínač polarity zesílení | 261 |
| | Úkol 66.2 Analogový spínač s nulovým výstupním odporem | 262 |
| 67. | Multiplexor (přepínač) analogových signálů | 263 |
| 68. | Vzorkovací zesilovač | 265 |
| 69. | Můstkový zesilovač | 267 |
| 70. | Kapacitní násobič (řízený) | 269 |
| 71. | Syntetická indukčnost (gyrátory) | 270 |
| 72. | Lineární převodník teploty na napětí | 271 |
| | Úkol 72.1 Lineární převodník teploty na napětí | 272 |
| 73. | Dvouvodičový snímač (čidlo) | 274 |
| 74. | Optoelektronický převodník | 275 |
| 75. | Monostabilní obvod | 276 |
| 76. | Astabilní obvody | 277 |
| | Úkol 76.1 Generátor obdélníkového napětí s nastavitelnou střídou ... | 288 |
| | Úkol 76.2 Číslicově (napěťově) řízený generátor pilového napětí ... | 289 |
| 77. | Kompresní zesilovače | 292 |
| 78. | Generátory harmonických signálů (oskolatoty) | 293 |
| 78.1 | Generátor s fázovým posuvem 180° ve zpětnovazební smyčce | 304 |
| 79. | Převodníky napětí - frekvence | 307 |
| 80. | Základní měřicí zapojení operačních zesilovačů | 316 |
| | Úkol 80.1 Zapojení pro určení U_{IO} , I_B , I_{IO} | 316 |
| | Úkol 80.2 Vliv omezení výstupního proudu (I_{omax}) na výstupní napětí .. | 318 |
| | Úkol 80.3 Zapojení pro určení zesílení bez zpětné vazby - $ \bar{A}_u $ | 318 |
| | Úkol 80.4 Zapojení pro určení vlivu změn napájecího napětí | 319 |
| | Úkol 80.5 Ekvivalentní napětí vstupního šumu | 320 |
| | Úkol 80.6 Přeslech mezi zesilovači | 321 |
| 81. | Měření ss proudového zesílení tranzistorů | 322 |
| VIII. | OPERAČNÍ ZESILOVAČE V TECHNICE NF | 326 |
| VIIIa. | FILTRY S OZ (AKTIVNÍ FILTRY) | 326 |
| 82. | Popis přenosových charakteristik | 326 |
| 82.1 | Dolní propusti (aproximace) | 329 |
| | Butterworthova approximace (Butterworthovy filtry) | 329 |
| | Čebyševova approximace (Čebyševovy filtry) | 332 |
| | Besselova approximace (Besselovy filtry, Thomsonovy) | 335 |
| 82.2 | Minimální řád dolní propusti | 337 |
| 82.3 | Horní propusti (aproximace) | 338 |
| 83. | Realizace přenosových funkcí typu DP 1. a 2. řádu a řazení do kaskád ... | 340 |
| | Úkol 83.1 Aktivní dolní propust 1. řádu (integrátor) | 348 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| Úkol 83.2 | Dolní propust 2. rádu (zesilovač invertující - s konečným zesílením K - filtr Sallen - Key) | 351 |
| Úkol 83.3 | Butterworthova dolní propust 2. rádu | 355 |
| Úkol 83.4 | Číslicově řízená dolní propust | 356 |
| 84. | Realizace přenosových funkcí typu HP 1. a 2. rádu a řazení do kaskád .. | 358 |
| | Úkol 84.1 Horní propust (derivátor) | 364 |
| | Úkol 84.2 Horní propust 2. rádu | 365 |
| | Úkol 84.3 Číslicově řízená horní propust | 367 |
| 85. | Jiné typy filtrů | 368 |
| 86. | Realizace PP 2. rádu | 372 |
| 87. | Vliv prvního pólu operačního zesilovače na vlastnosti pásmové propusti (s invertujícím zesilovačem) | 373 |
| 87.1 | Analýza zapojení | 374 |
| 87.2 | Zatížení výstupu zesilovače, vstupní impedance | 376 |
| 87.3 | Zapojení s reálnými operačními zesilovači | 377 |
| 87.4 | Postup návrhu při $C_3 = C_4 = C$ | 380 |
| 87.5 | Postup návrhu při $C_3 \neq C_4$, $R_2 = \infty$ | 382 |
| 87.6 | Závěr | 382 |
| | Úkol 87.1 Číslicově řízená pásmová propust a dolní propust 2. rádu .. | 385 |
| | Úkol 87.2 Napětím řízená pásmová propust a dolní propust 2. rádu .. | 387 |
| 88. | Pásmové zádrže | 388 |
| 89. | Realizace filtrů 2. rádu se třemi (čtyřmi) OZ (state variable) | 391 |
| 90. | Fázovací články | 398 |
| 91. | Pásmová propust s vazbou typu „bootstrap“ | 400 |
| 91.1 | Princip činnosti pásmové propusti | 400 |
| 91.2 | Stabilita struktury | 403 |
| 91.3 | Realizace pásmové propusti s operačními zesilovači | 404 |
| 92. | Korektory | 409 |
| VIIIb. | VÝKONOVÉ ZESILOVAČE | 413 |
| IX. | ZÁKLADNÍ STRUKTURY ZESILOVAČŮ | 416 |
| 93. | Diferenční napěťový operační zesilovač - shrnutí | 416 |
| 94. | Nortonův zesilovač | 419 |
| 95. | Zesilovače s proudovou zpětnou vazbou | 428 |
| 96. | Srovnání struktur | 434 |
| 97. | Transkonduktanční zesilovač - OTA | 435 |
| 97.1 | Základní schéma | 435 |
| 97.2 | Linearizační diody | 438 |
| 97.3 | Oddělovací zesilovač | 439 |
| 97.4 | Oblast použití OTA | 440 |
| 98. | Current conveyor druhé generace – CCII | 447 |

| | | |
|--------------|---|-----|
| X. | PERSPEKTIVNÍ OPERAČNÍ ZESILOVAČE | 452 |
| 99. | Některé moderní OZ | 452 |
| 100. | Zesilovače RAIL-TO-RAIL | 457 |
| 100.1 | Základní obvodové principy | 458 |
| XI. | ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY | 462 |
| | Operační zesilovače jako podsystém, programovatelná analogová pole | 462 |
| | Operační zesilovač v teorii obvodů | 463 |
| | Vztah mezi číslicovou a analogovou technikou | 465 |
| | K literatuře | 466 |
| | Úplně na závěr | 467 |
| XII. | LITERATURA | 468 |
| XIII. | REJSTŘÍK | 479 |

PŘÍLOHA

| | |
|--|-----|
| Knihy nakladatelství BEN – technická literatura | 485 |
| Adresy a spojení na firmu BEN – technická literatura | 495 |
| Pár slov o nakladatelství BEN – technická literatura | 496 |

