

# OBSAH

	<i>Předmluva</i> . . . . .	11
	<i>Glosář</i> . . . . .	12
A.	Operační zesilovač . . . . .	21
I.	<i>Základní pojmy</i> . . . . .	22
1.	Operační zesilovač . . . . .	22
2.	Operační síť . . . . .	24
3.	Ideální operační zesilovač a ideální operační síť . . . . .	25
	Shrnutí . . . . .	26
	Literatura . . . . .	26
II.	<i>Parametry operačního zesilovače</i> . . . . .	27
4.	Lineární parametry a lineární model . . . . .	27
4.1	Vstupní rušivé zdroje . . . . .	29
4.2	Vstupní offset a drift . . . . .	30
4.3	Vstupní šum . . . . .	33
4.4	Zesílení. Diferenční vstupní odpor a výstupní odpor . . . . .	36
4.5	Potlačení souhlasného napětí. Souhlasné vstupní odpory . . . . .	40
5.	Nelineární parametry . . . . .	43
6.	Doba ustálení a doba zotavení . . . . .	46
	Shrnutí . . . . .	47
	Literatura . . . . .	47
III.	<i>Vlastnosti operačního zesilovače</i> . . . . .	48
7.	Bipolární vstupní stupeň . . . . .	48
7.1	Vstupní zbytkové napětí . . . . .	51
7.2	Teplotní drift vstupního zbytkového napětí . . . . .	53
7.3	Vliv dalších zesilovacích stupňů . . . . .	57
7.4	Vstupní klidový a zbytkový proud . . . . .	57
7.5	Vstupní šum . . . . .	59
7.6	Diferenční vstupní odpor . . . . .	65
7.7	Potlačení souhlasného napětí. Souhlasné vstupní odpory . . . . .	65
8.	Unipolární vstupní stupeň . . . . .	68
8.1	Vstupní zbytkové napětí . . . . .	75
8.2	Teplotní drift vstupního zbytkového napětí . . . . .	76
8.3	Sekundární vlivy . . . . .	79
8.4	Potlačení souhlasného napětí . . . . .	80
8.5	Vstupní klidový proud . . . . .	81
8.6	Vstupní šum . . . . .	82
9.	Konstrukční úpravy vstupního stupně . . . . .	84
10.	Koncový stupeň . . . . .	85
11.	Kmitočtová korekce . . . . .	86
	Shrnutí . . . . .	91
	Literatura . . . . .	94

IV.	<i>Druhy operačních zesilovačů</i> . . . . .	96
12.	Hlediska třídění operačních zesilovačů . . . . .	96
12.1	Technologie výroby . . . . .	96
12.2	Obvodová technika . . . . .	98
12.3	Druh signálových vstupů . . . . .	99
12.4	Programovatelnost . . . . .	99
12.5	Výstupní výkon . . . . .	100
12.6	Aplikační zaměření . . . . .	100
13.	Konstrukční příklady . . . . .	106
13.1	Univerzální bipolární operační zesilovač . . . . .	106
13.2	Univerzální unipolární operační zesilovač . . . . .	107
13.3	Přístrojový operační zesilovač . . . . .	107
13.4	Elektrometrický operační zesilovač . . . . .	110
13.5	Širokopásmový operační zesilovač . . . . .	111
13.6	Impulsní unipolární operační zesilovač . . . . .	113
13.7	Programovatelný mikropříkonový operační zesilovač . . . . .	115
13.8	Výkonový operační zesilovač . . . . .	116
13.9	Invertující modulační operační zesilovač . . . . .	116
13.10	Neinvertující modulační operační zesilovač . . . . .	117
13.11	Varaktorový operační zesilovač . . . . .	121
	Shrnutí . . . . .	121
	Literatura . . . . .	123
V.	<i>Měření operačního zesilovače</i> . . . . .	124
14.	Ofset a šum . . . . .	126
14.1	Vstupní zbytkové napětí . . . . .	126
14.2	Drift vstupního zbytkového napětí . . . . .	127
14.3	Vstupní klidové proudy a vstupní zbytkový proud . . . . .	129
14.4	Drift vstupního klidového a vstupního zbytkového proudu . . . . .	130
14.5	Vstupní šumové napětí . . . . .	130
14.6	Vstupní šumové proudy . . . . .	133
14.7	Praskavý šum . . . . .	138
15.	Zesílení. Vstupní a výstupní impedance . . . . .	140
15.1	Stejnoseměrné zesílení . . . . .	140
15.2	Tranzitní kmitočet . . . . .	142
15.3	Výstupní odpor . . . . .	143
15.4	Stejnoseměrné zesílení při zatížení . . . . .	144
15.5	Diferenční vstupní odpor . . . . .	146
15.6	Diferenční vstupní kapacita . . . . .	146
16.	Potlačení souhlasného napětí. Souhlasné vstupní impedance . . . . .	147
16.1	Stejnoseměrné potlačení . . . . .	147
16.2	Souhlasné vstupní odpory . . . . .	148
16.3	Souhlasná vstupní kapacita . . . . .	149
17.	Měřič stejnosměrných parametrů . . . . .	149
18.	Statické nelinearity . . . . .	152
18.1	Jmenovité výstupní napětí a jmenovitý výstupní proud . . . . .	152
18.2	Jmenovité souhlasné vstupní napětí . . . . .	154
19.	Dynamické nelinearity . . . . .	154
19.1	Mezní výstupní rychlost přeběhu . . . . .	154
19.2	Mezní výkonový kmitočet . . . . .	157
20.	Provozní parametry . . . . .	157
20.1	Klidový napájecí proud . . . . .	157
20.2	Výstupní zkratový proud . . . . .	157
20.3	Nulování ofsetu . . . . .	159
21.	Doba ustálení . . . . .	160

	Shrnutí . . . . .	160
	Literatura . . . . .	161
<b>B.</b>	<b>Operační síť . . . . .</b>	<b>163</b>
<i>VI.</i>	<i>Ideální operační síť . . . . .</i>	<i>164</i>
22.	Druhy operačních sítí . . . . .	164
22.1	Druh zpětné vazby . . . . .	164
22.2	Linearita . . . . .	166
22.3	Obor kmitočtů . . . . .	167
22.4	Aplikační určení . . . . .	167
23.	Paralelní operační síť . . . . .	168
23.1	Proudově napěťový převodník . . . . .	168
23.2	Proudový zesilovač . . . . .	170
23.3	Napěťový invertor . . . . .	170
23.4	Sumátor . . . . .	172
23.5	Obecný invertor . . . . .	173
23.6	Odporový článek T . . . . .	174
23.7	Logaritmický zesilovač . . . . .	175
23.8	Diodový omezovač . . . . .	176
23.9	Analogový spínač . . . . .	176
23.10	Integrátor . . . . .	177
24.	Sériová operační síť . . . . .	178
24.1	Napěťový zesilovač . . . . .	178
24.2	Napěťový sledovač . . . . .	179
24.3	Napěťově proudový převodník . . . . .	180
25.	Složené operační síť . . . . .	180
25.1	Signálové buzení obou vstupů . . . . .	180
25.2	Několikanásobná zpětná vazba . . . . .	184
25.3	Kombinace záporné a kladné zpětné vazby . . . . .	184
25.4	Operační síť s několika zesilovači . . . . .	188
25.5	Nestandardní zapojení operačního zesilovače . . . . .	189
	Shrnutí . . . . .	189
	Literatura . . . . .	190
<i>VII.</i>	<i>Analýza reálné operační sítě . . . . .</i>	<i>191</i>
26.	Zpětnovazební poměr . . . . .	193
26.1	Definice zpětnovazebního poměru . . . . .	193
26.2	Příklady výpočtu zpětnovazebního poměru . . . . .	196
27.	Operační rovnice . . . . .	200
27.1	Obecný tvar operační rovnice . . . . .	200
27.2	Ukázkový příklad . . . . .	203
28.	Zesílení operační sítě . . . . .	204
28.1	Základní tvar zesílení operační sítě . . . . .	204
28.2	Zesílení operační sítě a zpětnovazební poměr . . . . .	206
28.3	Kmitočtová charakteristika zesílení operační sítě . . . . .	207
28.4	Příklady výpočtu zesílení operační sítě . . . . .	209
29.	Dynamické chování vybraných operačních sítí . . . . .	215
29.1	Neinvertující zesilovač . . . . .	215
29.2	Napěťový invertor . . . . .	218
29.3	Integrátor . . . . .	219
29.4	Řízený zdroj proudu . . . . .	222
29.5	Vliv dopředného přenosu . . . . .	224
	Shrnutí . . . . .	229
	Literatura . . . . .	230

VIII.	<i>Statické a dynamické chyby v kmitočtové oblasti</i>	232
30.	Vektorová, amplitudová a fázová chyba	233
30.1	Definice chyb	233
30.2	Dynamické chyby jednopólového zpožďovacího članku	236
30.3	Vliv statické chyby	238
30.4	Filtr druhého řádu	239
31.	Statické chyby	239
31.1	Chyba způsobená stejnosměrným zesílením	239
31.2	Chyba způsobená stejnosměrným potlačením	240
31.3	Chyba způsobená souhlasným vstupním odporem	241
31.4	Chyby způsobené zpětnovazebním obvodem	242
31.5	Kompenzace statických chyb	245
32.	Dynamické chyby	247
32.1	Chyba způsobená zesílením rozpojené smyčky	247
32.2	Chyba způsobená dopředným přenosem	251
32.3	Chyba způsobená souhlasnou vstupní kapacitou	253
32.4	Kompenzace dynamických chyb	254
33.	Měření chyb	260
33.1	Měření statických chyb	260
33.2	Měření dynamických chyb	260
	Shrnutí	262
	Literatura	264
IX.	<i>Dynamické chyby v časové oblasti</i>	265
34.	Doba ustálení operační sítě	265
34.1	Exponenciální skoková odezva	266
34.2	Vliv mezní rychlosti průběhu	268
34.3	Vliv zesílení operační sítě	270
35.	Kmitočtové dvojče	271
35.1	Kvalitativní vysvětlení dlouhého doběhu	272
35.2	Lineární analýza	277
35.3	Optimální poloha kmitočtového dvojčete	281
36.	Kapacita sčítacího uzlu	284
36.1	Ustálení napětového invertoru	284
36.2	Kompenzace vstupní kapacity	287
37.	Rychlostní chyba	288
37.1	Rychlostní chyba neinvertujícího zesilovače	290
37.2	Rychlostní chyba integrátoru	291
38.	Měření doby ustálení	292
	Shrnutí	298
	Literatura	300
X.	<i>Vstupní a výstupní impedance</i>	301
39.	Vstupní impedance operační sítě	301
39.1	Blackmanův imedanční vztah	301
39.2	Proudová a napětová definice vstupní impedance	304
39.3	Příklady výpočtu vstupní impedance	305
40.	Výstupní impedance operační sítě	309
40.1	Proudová a napětová definice výstupní impedance	309
40.2	Příklady výpočtu výstupní impedance	310
	Shrnutí	312
	Literatura	313
XI.	<i>Ofset</i>	314
41.	Základní vztahy	314
41.1	Výstupní a vstupní rušení operační sítě	314

41.2	Šumové zesílení . . . . .	316
41.3	Zjednodušený výpočet výstupního a vstupního rušení . . . . .	317
41.4	Ofset operační sítě . . . . .	320
42.	Ofset jednoduchých operačních sítí . . . . .	320
42.1	Napěťový invertor . . . . .	320
42.2	Odporové vyvážení operační sítě . . . . .	324
42.3	Interakce zesílení a ofsetu. Překompenzovaný invertor . . . . .	327
42.4	Sumátor . . . . .	329
42.5	Proudově napěťový převodník p . . . . .	330
42.6	Odporový článek T . . . . .	332
42.7	Napěťový sledovač . . . . .	334
42.8	Neinvertující zesilovač . . . . .	335
42.9	Proudový zesilovač . . . . .	336
42.10	Derivátor . . . . .	338
42.11	Analogová paměť . . . . .	339
42.12	Integrátor . . . . .	340
42.13	Rozdílový zesilovač . . . . .	342
42.14	Měřicí zesilovač . . . . .	343
42.15	Logaritmický zesilovač . . . . .	345
43.	Ofset způsobený zpětnovazebním obvodem . . . . .	347
43.1	Termoelektrická napětí . . . . .	347
43.2	Zemní úbytky . . . . .	351
43.3	Svodové proudy . . . . .	352
44.	Nulování ofsetu operační sítě . . . . .	355
44.1	Nulování napěťové složky ofsetu operační sítě . . . . .	357
44.2	Nulování proudové složky ofsetu operační sítě . . . . .	358
	Shrnutí . . . . .	358
	Literatura . . . . .	360
<b>XII.</b>	<b>Šum . . . . .</b>	<b>362</b>
45.	Filtrace šumu . . . . .	362
45.1	Šumová šířka pásma . . . . .	363
45.2	Jednopolová dolní propust . . . . .	364
45.3	$m$ -násobná dolní propust . . . . .	367
45.4	Butterworthova dolní propust $m$ -tého řádu . . . . .	367
45.5	Jednoduchá pásmová propust . . . . .	369
45.6	Filtrace barevného šumu . . . . .	370
46.	Nízkofrekvenční šum operační sítě . . . . .	373
46.1	Šum napěťového sledovače . . . . .	374
46.2	Vliv souhlasné vstupní kapacity . . . . .	378
46.3	Teoretická mez měření šumového proudu . . . . .	379
46.4	Šum proudově napěťového převodníku . . . . .	380
46.5	Vliv kapacit operační sítě . . . . .	383
47.	Širokopásmový šum operační sítě . . . . .	385
47.1	Šum napěťového invertoru . . . . .	385
47.2	Rezonanční zvětšení šumu . . . . .	386
48.	Interferenční šum . . . . .	388
	Shrnutí . . . . .	390
	Literatura . . . . .	391
<b>XIII.</b>	<b>Stabilita . . . . .</b>	<b>393</b>
49.	Zpětnovazební stabilita . . . . .	393
49.1	Absolutní stabilita. Nyquistovo kritérium stability . . . . .	394
49.2	Relativní stabilita. Fázová a amplitudová bezpečnost . . . . .	397
49.3	Odvozené ukazatele relativní stability. Rezonanční převýšení a poměrný překmit . . . . .	400

49.4	Operační síť $\nu$ -tého řádu . . . . .	404
49.5	Operační síť druhého řádu . . . . .	408
49.6	Výstupní kapacitní zátěž . . . . .	414
50.	Kmitočtová korekce operační sítě . . . . .	420
50.1	Korekce derivátoru . . . . .	420
50.2	Izolace kapacitní zátěže . . . . .	424
50.3	Korekce vstupní kapacity . . . . .	428
50.4	Operační síť s přidavným boosterem . . . . .	431
50.5	Korekce operačního zesilovače . . . . .	432
50.6	Blokování napájecích přívodů . . . . .	439
50.7	Praktická stabilizace operační sítě . . . . .	439
	Shrnutí . . . . .	440
	Literatura . . . . .	442
XIV.	<i>Dobré laboratorní praktiky</i> . . . . .	443
	<i>Souhrnné tabulky</i> . . . . .	451
	<i>Rejstřík</i> . . . . .	468