

Obsah

I.	Mezifrekvenční zesilovač ve sdělovací technice	9
1.	Použití mezifrekvenčního zesilovače	9
2.	Technické vlastnosti mezifrekvenčního žesilovače	13
3.	Volba mezifrekvence	15
4.	Volba přenosových charakteristik	17
4.1	Amplitudová modulace	17
4.2	Impulsová modulace	19
4.3	Amplitudová manipulace	20
4.4	Přenos televizního obrazového signálu	20
4.5	Kmitočtová a fázová modulace	20
5.	Návrh celkové šířky pásma	23
6.	Požadavky na útlumovou charakteristiku v nepropustném pásmu	24
II.	Vlastnosti jednotlivých druhů laděných vazebních obvodů	27
7.	Jednoduchý laděný obvod	27
8.	Kaskáda se souběžně laděnými jednoduchými obvody	30
9.	Kaskáda rozloženě laděných obvodů	30
9.1	Rozloženě laděné obvody s maximálně plochou útlumovou charakteristikou	31
9.2	Rozloženě laděné obvody s maximálně plochou charakteristikou skupinového zpoždění	35
10.	Kaskáda rozloženě laděných skupin	37
11.	Článek II jako laděný vazební obvod	38
12.	Pásmové propusti	39
12.1	Pásmové propusti s velkým činitelem jakosti	41
12.2	Pásmové propusti s malým činitelem jakosti	54
13.	Kaskáda stupňů s pásmovými propustmi	57
13.1	Kaskáda shodných pásmových propustí	57
13.2	Kaskáda pásmových propustí s rozloženým tlumením	57
14.	Zesilovače se zpětnou vazbou	59
15.	Fázová charakteristika a fázové korektory	61
16.	Propusti zvláštní jakosti	62
16.1	Propusti s klasickými prvky laděných obvodů	63
16.2	Krystalové propusti	64
16.3	Keramické propusti	64
16.4	Mechanické propusti	65
III.	Zesilovací prvky a jejich vlastnosti	68
17.	Vhodné druhy elektronek	68
18.	Volba elektronek pro širokopásmový mezifrekvenční zesilovač	71

19. Vstupní odpor elektronky při vysokých kmitočtech	72
20. Volba elektronky pro úzkopásmový mezifrekvenční zesilovač	76
21. Průchozí kapacita elektronek v úzkopásmových mezifrekvenčních zesilovačích	77
22. Šumové vlastnosti elektronek	79
22.1 Výstřelový a rozdělovací šum	81
22.2 Indukovaný mřížkový šum	82
23. Výpočet šumového čísla elektronkového zesilovače	83
24. Zesilovače s minimálním šumovým číslem	86
24.1 Postup při návrhu zesilovače se zmenšeným šumem	89
25. Vlastnosti tranzistorů, důležité pro použití v mezifrekvenčních zesilovačích	90
25.1 Náhradní obvod tranzistorů	90
25.2 Stanovení veličin, které charakterizují vlastnosti tranzistorů	92
25.3 Výkonové zesílení tranzistoru	95
26. Přehled hlavních typů používaných tranzistorů	96
27. Měření základních veličin tranzistoru	99
28. Vnitřní zpětná vazba tranzistoru	103
29. Šum vysokofrekvenčního tranzistoru	106
30. Teplotní závislost tranzistoru	108
 IV. Mezifrekvenční zesilovače rozhlasových přijímačů	112
31. Volba vhodných druhů laděných obvodů	113
32. Neutralizace mezifrekvenčního zesilovače	116
33. Automatické vyrovnávání citlivosti	117
34. Mezifrekvenční zesilovače rozhlasových přijímačů na amplitudovou modulaci	121
35. Mezifrekvenční zesilovače rozhlasových přijímačů na kmitočtovou modulaci	122
36. Mezifrekvenční zesilovače pro přijímače na amplitudovou i kmitočtovou modulaci	123
37. Tranzistorové mezifrekvenční zesilovače	125
37.1 Optimální způsob vazby a výkonové zesílení	125
37.2 Porovnání vlastností zesilovače s jednoduchými laděnými obvody a pásmovými propustmi a postup při návrhu selektivních obvodů	129
37.3 Výpočet kapacitní vazby báze tranzistoru na laděný obvod	131
37.4 Neutralizace tranzistorových mezifrekvenčních zesilovačů	132
37.5 Automatické vyrovnávání citlivosti u tranzistorových mezifrekvenčních zesilovačů	135
38. Postup návrhu tranzistorových mezifrekvenčních zesilovačů	138
39. Tranzistorové mezifrekvenční zesilovače na kmitočtovou modulaci	140
40. Tranzistorové mezifrekvenční zesilovače na amplitudovou a kmitočtovou modulaci	141
 V. Mezifrekvenční zesilovače pro televizní přijímače	147
41. Návrh útlumové charakteristiky a volba mezifrekvence	147
42. Řešení odladovačů	152
42.1 Sériový rezonanční obvod jako odladovač	152
42.2 Paralelní rezonanční obvod jako odladovač	153
42.3 Kompenzovaný odladovač	155
43. Způsoby vazby mezifrekvenčního zesilovače se směšovačem a detektorem	158
43.1 Způsob vazby vysokofrekvenčního dílu s mezifrekvenčním zesilovačem	158

43.2 Způsob vazby mezifrekvenčního zesilovače s detektorem	158
44. Návrh čtyřstupňového mezifrekvenčního zesilovače s jednoduchými rozloženě laděnými obvody	161
44.1 Požadavky na zesilovač	161
44.2 Volba elektronek	162
44.3 Řešení zesilovače a volba mezifrekvence	162
44.4 Kontrola skupinového zpoždění	164
44.5 Návrh odladovače	165
44.6 Výpočet zesílení a kontrola stabilitnosti	166
44.7 Růžení zesílení	170
44.8 Výpočet tlumicích odporů	170
44.9 Zhdnocení návrhu	171
45. Návrh čtyřstupňového mezifrekvenčního zesilovače s pásmovými pro- pustmi	173
45.1 Požadavky na zesilovač	173
45.2 Výpočet útlumové charakteristiky	173
45.3 Kontrola skupinového zpoždění	176
45.4 Výpočet zesílení	177
45.5 Návrh odladovače	178
45.6 Zhdnocení návrhu	178
46. Tranzistor jako širokopásmový mezifrekvenční zesilovač	178
47. Návrh tranzistorového televizního mezifrekvenčního zesilovače v zapo- jení se společnou bází	181
47.1 Návrh útlumové charakteristiky	182
47.2 Výpočet přizpůsobení obvodů	183
47.3 Výpočet výkonového zesílení	184
48. Návrh tranzistorového televizního mezifrekvenčního zesilovače v zapo- jení se společným emitorem	184
48.1 Výpočet přizpůsobení obvodů a neutralizace	186
48.2 Výpočet výkonového zesílení	186
49. Příklad řešení tranzistorového televizního mezifrekvenčního zesilovače s pásmovými propustmi	188
VI. Konstrukce mezifrekvenčních zesilovačů	189
50. Vliv parazitních vazeb na vlastnosti zesilovače	189
51. Vznik parazitních zpětných vazeb v mezifrekvenčním zesilovači . .	189
52. Potlačení parazitních kapacitních vazeb	193
53. Potlačení parazitních indukčních vazeb	195
54. Potlačení parazitních vazeb v obvodech stejnosměrných napájecích napětí	197
55. Potlačení parazitních vazeb žhavicími obvody zesilovače	199
56. Výpočet kapacity svodového kondenzátoru stínící mřížky	201
57. Potlačení galvanických parazitních vazeb a celkové uspořádání zesilovače	201
58. Konstrukce laděných obvodů	204
59. Diagramy pro výpočet cívek	208
VII. Zkoušení mezifrekvenčních zesilovačů	213
60. Nastavování a měření mezifrekvenčních zesilovačů	213
61. Vyšetřování fázové charakteristiky a odezvy na napěťový skok	215
61.1 Měření fázových charakteristiky podle Nyquista a Brandta	215
61.2 Měření fáze měřičem impedancí	216
61.3 Měření odezvy na napěťový skok	217

62. Vyšetřování stálosti mezifrekvenčního zesilovače a parazitních vazeb	217
63. Měření šumového čísla	219
Literatura	225