

## LITERATURA

- [1] BESSONOV L. A.: Cours d'électrotechnique théorique, Moskva 1968 (franc. překlad knihy Teoretičeskie osnovy elektrotehniki)
- [2] ČAJKA L.: Teorie obvodů I., Analýza linearizovaných obvodů (Skriptum VUT Brno) SNTL Praha 1974
- [3] MIKULEC M.: Úvod do teorie obvodů II (Skriptum ČVUT Praha), Vyd. ČVUT Praha 1971
- [4] SZÉKELY J.: Teoretická elektrotechnika I. (Skriptum VŠD Žilina), ALFA Bratislava, 1. díl 1968, 2. díl 1969
- [5] HLÁVKA L. a kol.: Elektrotechnika I., Fyzikální základy část 1. Technický průvodce, SNTL Praha 1968
- [6] HLÁVKA J.: Střídavé proudy, SNTL Praha 1958
- [7] TRNKA Z.: Teoretická elektrotechnika, SNTL Praha 1972
- [8] MAYER D.: Analýza elektrických obvodů maticovým počtem, ACADEMIA Praha 1966
- [9] CHIRLIAN P. M.: Basic Network Theory, Mc Graw Hill, 1969
- [10] BAUER M.: Teoretická elektrotechnika I. (Skriptum VUT Brno), SNTL Praha 1971

## OBSAH

	Strana:
PŘEDMLUVA .....	3
<u>1. MNOHOFÁZOVÉ OBVODY .....</u>	<u>4</u>
1.1. Trojfázové obvody .....	4
1.1.1. Základní představy a pojmy .....	4
1.1.2. Spojení do hvězdy .....	9
1.1.3. Spojení do trojúhelníka .....	12
1.1.4. Výkon trojfázového proudu .....	16
1.2. Řešení trojfázových obvodů .....	17
1.2.1. Obvody se souměrnými zdroji a spotřebiči spojenými do hvězdy .....	17
1.2.2. Obvody s nesouměrnými zdroji a spotřebiči spojenými do hvězdy .....	19
1.2.3. Obvody se spotřebiči spojenými do trojúhelníka .....	24
1.2.4. Souměrné složky nesouměrné trojfázové soustavy .....	26
1.3. Mnohofázové obvody .....	31
1.3.1. Mnohofázové soustavy a obvody .....	31
1.3.2. Šestifázová soustava .....	34
1.3.3. Dvoufázové obvody .....	35
<u>2. LINEÁRNÍ TRANSFORMÁTOR .....</u>	<u>38</u>
2.1. Základní funkce .....	38
2.1.1. Transformace napětí .....	38
2.1.2. Transformace proudu .....	40
2.1.3. Transformace impedance .....	43
2.2. Náhradní schéma a fázorový diagram .....	44
2.2.1. Náhradní schéma transformátoru .....	44
2.2.2. Fázorový diagram transformátoru naprázdno .....	48

2.2.3. Diagram proudů při zatížení .....	50
2.2.4. Spotřebičový systém čitacích šipek .....	53
2.2.5. Diagram napětí a magnetických toků .....	57
<b>3. ZÁKLADNÍ TEORIE DVOJBRAN</b> .....	<b>62</b>
3.1. Rovnice dvojbranu .....	62
3.1.1. Admitanční rovnice .....	62
3.1.2. Impedanční rovnice .....	64
3.1.3. Smíšené rovnice .....	66
3.1.4. Kaskádní rovnice .....	67
3.2. Spojování dvojbranu .....	71
3.2.1. Seriové spojení .....	71
3.2.2. Paralelní spojení .....	73
3.2.3. Smíšená spojení .....	74
3.2.4. Kaskádní spojení .....	75
3.3. Základní typy dvojbranu .....	76
3.3.1. Ideální transformátor jako dvojbran .....	76
3.3.2. Degenerované dvojbrany .....	78
3.3.3. Články T a $\Pi$ .....	79
3.3.4. Křížový článek .....	81
3.4. Přenosové vlastnosti dvojbranu .....	82
3.4.1. Obrazové impedance dvojbranu .....	82
3.4.2. Přenosové vlastnosti souměrného dvojbranu .....	84
3.4.3. Vlnové rovnice souměrného dvojbranu .....	88
<b>4. NEHARMONICKÉ PERIODICKÉ PROUDY V LINEÁRNÍCH OBVODECH</b> .....	<b>89</b>
4.1. Harmonická analýza .....	89
4.1.1. Fourierova řada .....	89
4.1.2. Souměrnost periodických vln .....	92
4.1.3. Numerický a grafický výpočet koeficientů Fourierovy řady ..	95
4.1.4. Komplexní tvar Fourierovy řady .....	100
4.2. Neharmonické proudy v lineárních obvodech .....	102
4.2.1. Efektivní hodnota neharmonického proudu .....	102
4.2.2. Výkon neharmonického proudu .....	104
4.2.3. Neharmonické proudy v lineárních obvodech .....	106
4.2.4. Vyšší harmonické v trojfázových obvodech .....	111
4.2.5. Indukce napětí neharmonicky proměnným magnetickým tokem ..	114
<b>5. NELINEÁRNÍ STŘÍDAVÉ OBVODY SE ŽELEZEM</b> .....	<b>116</b>
5.1. Transformátor se železem .....	116
5.1.1. Náhradní schéma transformátoru se železem .....	116
5.1.2. Deformace proudu naprázdnou .....	120
5.1.3. Ztráty v železe .....	122
5.1.4. Rozptylová reaktance .....	125
5.2. Tlumivka se železem .....	126
5.2.1. Náhradní schéma a fázorový diagram .....	126
5.2.2. Ferorezonance .....	128
5.2.3. Řízená tlumivka .....	131
LITERATURA .....	134