

O B S A H

ÚVOD	7
VÝKLAD ZKRATEK	9
VÝBĚR A ZKOUŠENÍ STARŠÍCH SOUČÁSTEK	
1. Elektronky	11
Srovnávací tabulka starších elektronek	14
2. Cívky	18
3. Přepínač vlnových rozsahů	19
4. Ladicí kondensátory vzduchové	20
5. Ladicí kondensátory s pevným dielektrikem	20
6. Pevné kondensátory	21
7. Odporů	22
8. Odporů regulační, potenciometry	22
9. Nízkofrekvenční transformátory	23
10. Reprodukční magnetické a dynamické	23
11. Síťový transformátor	24
12. Objímky, svorkovnice	25
13. Knoflíky	25
14. Skříňka	26
15. Spojovací drát, svorky, šroubky	26
16. Akumulátor a anodová baterie	26
PŘIJIMAČE NA BATERIE	
I. Třírozsahová jednolampovka s dvoumřížkovou elektronkou	28
II. Dvoulampovka s dvěma rozsahy	38
III. Třilampovka s třemi rozsahy a jedním ladicím obvodem	43
IV. Čtyřlampovka s třemi rozsahy a dvěma ladicími obvody	46

PŘIJIMAČE NA STRÍDAVÝ PROUD

V. Dvoulampovka s dvěma rozsahy	54
VI. Třilampovka s třemi rozsahy a jedním ladicím obvodem	60
VII. Třilampovka s třemi rozsahy a dvěma ladicími obvody	66
VIII. Polární stupnice k amatérským přijimačům	72
SEZNAM VYDANÝCH PLÁNKŮ	73

(*Obrazová příloha*, obsahující snímky přístrojů, podle nichž byly sestaveny následující návody, je zařazena na konci knihy.)