

OBSAH

Tranzistorový budík	5
Zvuková indikace jasu	8
Signální minigenerátor	9
Komplementární zesilovač	10
Zesilovač v Darlingtonově zapojení	12
Zesilovač s tranzistory n-p-n	13
Přístroj pro "akupunkturu"	14
Regulátor napětí	16
Jednoduchý VOX	18
Bezpečnostní "zpětné" světlo	20
Senzorové tlačítko	21
Časový spínač	23
Elektronický dispečeř	26
Světelné čidlo	29
Nízkofrekvenční předzesilovač	31
Tremolo se svítivou diodou	34
Generátor pro modeláře	38
Mírumilovná myšl past	39
Elektronická siréna	41
Víceúčelové poplachové zařízení	43
Kapacitní sonda	49
Rubikova kostka	52
Vánoční hvězda	57
Integrovaný středofonný přijímač	60