

# OBSAH

	<b>Předmluva</b> . . . . .	9
<b>1.</b>	<b>Základní pojmy</b> . . . . .	11
1.1.	Elektronický obvod . . . . .	11
1.2.	Obvodové veličiny . . . . .	11
1.2.1.	Určení obvodových veličin . . . . .	11
1.2.2.	Časový průběh obvodových veličin . . . . .	13
1.3.	Obvodové součástky . . . . .	14
1.3.1.	Dvojpóly a vícepóly . . . . .	15
1.3.2.	Jednobrany, dvojbrany a vícebrany . . . . .	16
1.3.3.	Zdroje a spotřebiče — součástky aktivní a pasivní . . . . .	17
1.3.4.	Součástky lineární a nelineární . . . . .	19
1.3.5.	Součástky odporové a reaktanční . . . . .	21
1.4.	Pracovní bod jednobranu . . . . .	23
1.4.1.	Klidový (statický) pracovní bod . . . . .	23
1.4.2.	Vlastnosti součástky v klidovém pracovním bodu . . . . .	24
1.4.3.	Vlastnosti součástky při změnách polohy pracovního bodu . . . . .	25
	Kontrolní otázky ke kapitole 1 . . . . .	26
<b>2.</b>	<b>Řešení elektronických obvodů</b> . . . . .	28
2.1.	Skutečný a ideální zdroj elektrické energie . . . . .	28
2.1.1.	Charakteristické veličiny zdroje elektrické energie . . . . .	28
2.1.2.	Charakter zdroje . . . . .	30
2.1.3.	Přenos výkonu ze zdroje do zátěže . . . . .	32
2.2.	Řešení lineárních obvodů . . . . .	34
2.2.1.	Věty o náhradním obvodu lineárního zdroje . . . . .	34
2.2.2.	Využití Kirchhoffových zákonů pro řešení lineárních obvodů . . . . .	39
	Metoda uzlových napětí . . . . .	39
	Metoda smyčkových proudů . . . . .	40
2.2.3.	Princip lineární superpozice . . . . .	41
2.3.	Řešení nelineárních obvodů . . . . .	42
2.3.1.	Sériové řazení součástek . . . . .	43
2.3.2.	Paralelní řazení součástek . . . . .	44
2.3.3.	Grafické určení pracovního bodu nelineární součástky . . . . .	45
	Kontrolní otázky ke kapitole 2 . . . . .	47
<b>3.</b>	<b>Lineární součástky elektronických obvodů</b> . . . . .	49
3.1.	Rezistory . . . . .	49
3.1.1.	Pevné vrstvé rezistory . . . . .	49
3.1.2.	Pevné drátové rezistory . . . . .	50
3.1.3.	Charakteristické vlastnosti rezistorů . . . . .	51
3.1.4.	Rezistory s více než dvěma vývody . . . . .	54
3.2.	Kondenzátory . . . . .	57

3.2.1.	Charakteristické vlastnosti kondenzátorů . . . . .	58
3.2.2.	Provedení kondenzátorů . . . . .	62
3.3.	Cívky . . . . .	65
3.3.1.	Náhradní schéma cívky . . . . .	65
3.3.2.	Provedení cívek . . . . .	68
3.3.3.	Výpočet indukčnosti a návrh cívek . . . . .	70
3.4.	Transformátor . . . . .	74
	Kontrolní otázky ke kapitole 3 . . . . .	78
<b>4.</b>	<b>Nelineární polovodičové součástky . . . . .</b>	<b>79</b>
4.1.	Vedení proudu v pevných látkách . . . . .	79
4.1.1.	Stavba hmoty. Nosiče náboje . . . . .	79
4.1.2.	Pásový model krystalu . . . . .	80
4.1.3.	Vlastní vodivost polovodiče . . . . .	82
4.1.4.	Nevlastní vodivost polovodiče . . . . .	84
4.2.	Přechod PN . . . . .	86
4.2.1.	Přechod PN bez působení vnějšího napětí . . . . .	86
4.2.2.	Přechod PN s přiloženým vnějším napětím . . . . .	89
4.2.3.	Vytvoření přechodu PN . . . . .	90
4.3.	Spojování kov-polovodič . . . . .	92
4.4.	Polovodičové diody a jejich všeobecné vlastnosti . . . . .	93
4.4.1.	Voltampérová charakteristika diody . . . . .	94
4.4.2.	Kapacita diody . . . . .	95
4.4.3.	Náhradní obvod diody . . . . .	96
4.4.4.	Doba zotavení diody . . . . .	96
4.4.5.	Vliv teploty na vlastnosti polovodičových diod . . . . .	98
4.4.6.	Ztrátový výkon diody . . . . .	99
4.4.7.	Porovnání základních vlastností germaniových a křemíkových diod . . . . .	100
4.5.	Druhy polovodičových diod . . . . .	101
4.5.1.	Diody pro síťové usměrňovače . . . . .	101
4.5.2.	Diody pro usměrňování malých vysokofrekvenčních proudů . . . . .	102
4.5.3.	Diody pro stabilizaci napětí . . . . .	103
4.5.4.	Kapacitní diody . . . . .	105
4.5.5.	Diody pro velmi vysoké frekvence (mikrovlnné diody) . . . . .	107
4.6.	Bipolární tranzistory . . . . .	113
4.6.1.	Činnost tranzistoru . . . . .	113
4.6.2.	Základní zapojení tranzistoru . . . . .	116
4.6.3.	Zbytkový proud tranzistoru . . . . .	121
4.6.4.	Vliv teploty na vlastnosti tranzistoru . . . . .	122
4.6.5.	Mezní hodnoty tranzistorů . . . . .	123
4.6.6.	Druhy bipolárních tranzistorů podle způsobu výroby . . . . .	125
4.7.	Tranzistory řízené elektrickým polem . . . . .	129
4.7.1.	Tranzistor řízený elektrickým polem s přechodovým hradlem (JFET) . . . . .	129
4.7.2.	Tranzistor řízený elektrickým polem s izolovaným hradlem . . . . .	132
4.7.3.	Tranzistor řízený elektrickým polem se Schottkyho kontaktem (MESFET) . . . . .	136
4.8.	Polovodičové několikvrstvé spínací součástky . . . . .	137
4.8.1.	Diak . . . . .	137
4.8.2.	Tyristor . . . . .	138
4.8.3.	Triak . . . . .	140
4.8.4.	Varistor (napětově závislý odpor) . . . . .	141
4.9.	Součástky řízené neelektrickými veličinami . . . . .	142
4.9.1.	Termistor (negativní termistor, NTC) . . . . .	142
4.9.2.	Pozistor (pozitivní termistor, PTC) . . . . .	144

4.9.3.	Všeobecné vlastnosti součástek řízených světlem (zářením) . . . . .	145
4.9.4.	Fotorezistor . . . . .	146
4.9.5.	Fotodioda . . . . .	148
4.9.6.	Lavinová fotodioda . . . . .	150
4.9.7.	Fototranzistor . . . . .	150
4.9.8.	Fototyristor . . . . .	151
4.9.9.	Optron (optoelektronický spojovací člen) . . . . .	152
4.9.10.	Magnetorezistor . . . . .	153
4.9.11.	Hallův článek . . . . .	154
	Kontrolní otázky ke kapitole 4 . . . . .	155
<b>5.</b>	<b>Elektronky a výbojky . . . . .</b>	<b>156</b>
5.1.	Princip elektronek . . . . .	156
5.1.1.	Tepelná emise . . . . .	157
5.1.2.	Světelná emise . . . . .	158
5.1.3.	Sekundární emise . . . . .	158
5.1.4.	Vlastní emise . . . . .	158
5.2.	Základní vakuové elektronky . . . . .	159
5.2.1.	Činnost katody, prostorový náboj, dioda . . . . .	159
5.2.2.	Trioda . . . . .	160
5.2.3.	Tetroda a pentoda . . . . .	160
5.3.	Vysílací elektronky . . . . .	161
5.4.	Výbojky . . . . .	163
5.5.	Fotonásobič . . . . .	164
	Kontrolní otázky ke kapitole 5 . . . . .	165
<b>6.</b>	<b>Elektronické zobrazovací jednotky . . . . .</b>	<b>166</b>
6.1.	Zobrazovací jednotky s malou hustotou informace . . . . .	166
6.1.1.	Zobrazovací jednotky s předem vytvořenými znaky . . . . .	167
6.1.2.	Zobrazovací jednotky vytvářející znaky skládáním segmentů (segmentovky) . . . . .	168
6.1.3.	Zobrazovací jednotky se znaky vytvořenými v bodové matici (maticovky) . . . . .	171
6.2.	Obrazovky . . . . .	172
6.2.1.	Elektronová tryska . . . . .	173
6.2.2.	Urychlování elektronů elektrostatickým polem . . . . .	176
6.2.3.	Vychylování svazku elektrostatickým polem . . . . .	177
6.2.4.	Vychylování svazku elektromagnetickým polem . . . . .	179
6.2.5.	Obrazovky pro barevnou televizi . . . . .	181
	Kontrolní otázky ke kapitole 6 . . . . .	184
<b>7.</b>	<b>Charakteristické vlastnosti pasivních lineárních jednobranů a dvojobranů . . . . .</b>	<b>185</b>
7.1.	Lineární komplexní jednobrany . . . . .	185
7.1.1.	Sériový obvod $RL$ . . . . .	187
7.1.2.	Sériový obvod $RC$ . . . . .	190
7.1.3.	Paralelní obvod $RL$ . . . . .	192
7.1.4.	Paralelní obvod $RC$ . . . . .	194
7.1.5.	Duální obvody . . . . .	196
7.1.6.	Jednoduché rezonanční obvody . . . . .	198
7.2.	Lineární komplexní dvojobrany . . . . .	217
7.2.1.	Integrační článek $RC$ a článek $RL$ nezatížený na výstupu . . . . .	219
7.2.2.	Derivační článek $RC$ a článek $RL$ nezatížený na výstupu . . . . .	221

7.2.3.	Integrační článek $RC$ zatížený rezistorem . . . . .	222
7.2.4.	Derivační článek $RC$ zatížený kondenzátorem . . . . .	224
7.2.5.	Selektivní články $RC$ . . . . .	226
7.2.6.	Vázané rezonanční obvody . . . . .	232
	Kontrolní otázky ke kapitole 7 . . . . .	238
<b>8.</b>	<b>Zesilovací součástky jako dvojbrany . . . . .</b>	<b>240</b>
8.1.	Admitanční nahrazení dvojbranu . . . . .	240
8.2.	Admitanční nahrazení zesilovacích součástek . . . . .	245
8.2.1.	Nahrazení bipolárního tranzistoru . . . . .	245
8.2.2.	Unipolární tranzistor . . . . .	250
8.2.3.	Zesilovací elektronky . . . . .	252
8.3.	Hybridní nahrazení dvojbranu . . . . .	255
8.3.1.	Základní vztahy . . . . .	255
8.3.2.	Hybridní nahrazení bipolárního tranzistoru . . . . .	257
8.4.	Šum a šumové číslo zesilovacích součástek . . . . .	262
	Kontrolní otázky ke kapitole 8 . . . . .	265
	<b>Odpovědi na kontrolní otázky . . . . .</b>	<b>266</b>
	<b>Literatura . . . . .</b>	<b>267</b>
	<b>Rejstřík . . . . .</b>	<b>268</b>