

# Obsah

Předmluva .....	7	3.2.4	Nabuzení dynama .....	25
1 ÚVOD .....	9	3.2.5	Druhy dynam .....	25
1.1 Vědeckotechnická revoluce .....	9	3.2.6	Konstrukce a popis hlavních částí dynam .....	26
1.2 Jak pracovat s touto učebnicí .....	9	3.2.7	Údržba, závady a opravy dynam .....	27
2 ZÁKLADNÍ POZNATKY O ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL .....	10	3.2.8	Zkoušky vinutí kotvy a statoru .....	27
2.1 Přehled o elektrickém zařízení vozidel .....	10	3.2.9	Zkoušení dynama na zkušebním stavu .....	28
2.1.1 Elektrická zařízení motorových vozidel podle ČSN 30 4002 .....	10	3.3	Otázky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	28
2.1.2 Základní názvosloví podle ČSN 30 4002 .....	10	3.3.1	Alternátory .....	29
2.1.3 Základní požadavky podle ČSN 30 4002 .....	11	3.3.2	Z historie .....	29
2.1.4 Volba stejnosměrné soustavy .....	11	3.3.3	Princip a činnost alternátoru .....	29
2.1.5 Bezpečnostní předpisy .....	11	3.3.4	Hlavní části alternátoru .....	30
Otázky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	12	3.3.5	Zásady pro používání alternátorů .....	31
2.2 Hlavní elektrotechnické materiály .....	12	3.3.6	Údržba, závady a opravy alternátorů .....	31
2.2.1 Vodiče .....	12	3.3.7	Zkoušení částí alternátorů .....	32
2.2.2 Vodiče pro zvláštní účely .....	13	3.3.8	Kontrola alternátorů na zkušebním stavu .....	32
2.2.3 Polovodiče .....	14	3.4	Motocyklový generátor .....	33
2.2.4 Izolanty .....	16	3.4.1	Otázky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	34
Otázky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	17	3.4.2	Regulátory a spínače .....	34
3 ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE .....	18	3.4.3	Z historie .....	35
3.1 Startovací olověné akumulátorové baterie .....	19	3.4.4	Princip elektromagnetického relé .....	35
3.1.1 Z historie .....	19	3.4.5	Princip napěťové regulace dynam .....	35
3.1.2 Konstrukce akumulátoru .....	19	3.4.6	Názvosloví regulačních relé pro dynam .....	36
3.1.3 Chemické pochody .....	20	3.4.7	Dvoucíkové regulační relé .....	36
3.1.4 Jmenovitá kapacita .....	20	3.4.8	Třícíkové regulační relé .....	37
3.1.5 Uvádění nových akumulátorů do činnosti .....	21	3.4.9	Motocyklové relé dynam .....	37
3.1.6 Provoz akumulátoru na motorovém vozidle .....	21	3.4.10	Vibrační regulátor napětí alternátoru .....	38
3.1.7 Nabíjení akumulátoru mimo vozidlo .....	21	3.4.11	Polovodičové regulátory napětí alternátorů .....	38
3.1.8 Nabíječe akumulátorů .....	22	3.4.12	Závady, opravy a údržba vibračních relé .....	39
3.1.9 Zjišťování stavu akumulátoru .....	22	3.4.11	Seřizování regulačních relé dynam .....	40
3.1.10 Údržba, závady a opravy akumulátorů .....	23	3.4.12	Zkoušení regulačních relé na zkušebním stavu .....	40
3.1.11 Bezpečnost a hygiena při práci s akumulátory .....	23	4	Otázky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	42
3.1.12 Niklokadmiový akumulátor .....	23	4.1	ZAPALOVÁNÍ .....	43
Otázky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	24	4.1.1	Z historie .....	43
3.2 Dynamy .....	24	4.1.2	Zažehnutí zápalné směsi .....	43
3.2.1 Z historie .....	24	4.1.3	Zapalování bateriové klasické .....	43
3.2.2 Princip činnosti dynamy .....	25	4.1.4	Základní pojmy .....	44
3.2.3 Dvoupólové dynamo .....	25	4.1.5	Schéma a činnost zapalování .....	44
Otázky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	24	4.1.6	Konstrukce a popis hlavních částí zapalování .....	45
Otázky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	24	4.1.7	Údržba, závady a opravy částí .....	49
Otázky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	25	4.1.8	Zkoušení zapalování v provozu .....	50
Otázky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	25	4.2	Nastavení základního předstihu zážehu .....	50
Otázky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	25	4.2.1	Zkoušení částí zapalování na zkušebním stavu .....	51
Otázky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	24	4.2.2	Bateriové zapalování dvoudobých motorů .....	52
Otázky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	24	4.2.3	Otázky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	53
Otázky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	25	4.2.4	Magnetoelektrické zapalování .....	53
Otázky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	25	4.2.5	Z historie .....	53

4.2.2	Konstrukce zapalovacích magnet pro automobily .....	54	6.3.3	Otáčkoměr .....
4.2.3	Konstrukce zapalovacích magnet pro motocykly .....	55	6.3.4	Palivoměr .....
4.2.4	Údržba, závady a opravy .....	55	6.3.5	Dálkový elektrický teploměr .....
4.2.5	Zkoušení zapalovacích magnet .....	55	6.3.6	Ampérmetr .....
	Otzásky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	56	6.3.7	Ovládací prvky elektrických zařízení vozidel .....
4.3	Elektronické zapalování .....	56	6.4	Otzásky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....
4.3.1	Z historie .....	56	6.4.1	Ostatní elektrická zařízení vozidel .....
4.3.2	Princip elektronického zapalování .....	56	6.4.2	Elektromotorky pro silniční motorová vozidla .....
4.3.3	Klasické tranzistorové zapalování .....	57	6.4.3	Elektrický stírač .....
4.3.4	Bezkontaktní elektronické zapalování .....	57	6.4.4	Intervalový spínač .....
4.3.5	Tyristorové (kondenzátorové) bezkontaktní zapalování .....	57	6.4.5	Větrák automatického chlazení .....
4.3.6	Údržba, závady a opravy .....	58	6.4.6	Ventilace a rozvod teplého vzduchu .....
4.3.7	Krystalové (piezoelektrické) zapalování .....	58	6.4.7	Samostatné benzínové topení .....
	Otzásky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	59	6.4.8	Elektromagnetický ventil volnoběžné trysky .....
	Shrnutí učiva o zapalování .....	59	6.5	Spínače a zásuvky .....
5	<b>SPOUŠTĚČE</b> .....	60	6.5.1	Otzásky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....
5.1	Z historie .....	60	6.5.2	Odrušení vozidel .....
5.2	Princip elektromotoru .....	61	6.5.3	Základní pojmy - názvosloví .....
5.3	Sériový elektromotor spouštěče .....	62	6.5.4	Předpisy pro odrušení motorových vozidel podle ČSN 34 2875 .....
5.4	Konstrukce a druhy spouštěčů .....	63	6.5.5	Odrušení vysokonapěťového obvodu zapalování .....
5.5	Spouštěč s výsuvným pastorkem .....	63	6.5.6	Odrušení elektrických zařízení v obvodech malého napětí .....
5.6	Spouštěč s inertním zasouváním pastorku systému Bendix .....	65	6.5.7	Otzásky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....
5.7	Spouštěč s výsuvnou kotvou .....	66	6.5.8	Mikroprocesory v motorových vozidlech .....
5.8	Přepínač akumulátorových baterií 12 V/24 V .....	67	6.6	Integrované obvody .....
5.9	Žhavicí souprava .....	68	6.6.1	Mikroprocesory .....
5.10	Údržba, závady a opravy spouštěčů .....	68	6.6.2	Řízení motoru mikropočítačem .....
5.11	Zkoušení spouštěčů .....	70	6.6.3	Další využití mikropočítačů .....
5.12	Startovač zdroje .....	71	6.6.4	Otzásky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....
5.13	Dynamospouštěče .....	71	7	<b>MĚŘICÍ A ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ</b> .....
	Otzásky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	72	7.1	Z historie .....
6	<b>OSVĚTLOVACÍ, NÁVĚSTNÍ A OSTATNÍ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ VOZIDEL</b> .....	73	7.2	Základní pojmy (podle ČSN 35 6201, 35 6203 a 35 6505) .....
6.0.1	Z historie .....	73	7.3	Základní poznatky o elektrotechnickém měření .....
6.0.2	Zkrácený výtah vyhlášky FMD č. 41/1984 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích .....	73	7.4	Měření elektrických proudů a napětí .....
6.1	Osvětlovací a návěstní zařízení .....	76	7.5	Měření elektrického odporu .....
6.1.1	Základní pojmy podle ČSN 30 4302 .....	76	7.6	Hledač rušení .....
6.1.2	Světelné zdroje, výstupní plochy a pouzdra .....	76	7.7	Regloskop .....
6.1.3	Seřizování světlometů .....	78	7.8	Univerzální zkušební stůl .....
6.1.4	Údržba, závady, opravy a zkoušení světlometů .....	80	7.9	Motortestery .....
6.1.5	Přerušovače směrových světel .....	80	7.9.1	Přístroj na kontrolu zdrojových souprav PALTEST JT 211 .....
6.1.6	Elektrické houkačky .....	80	7.9.2	Elektronický měřič předstihu PALTEST JT 180 T .....
	Otzásky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....	81	7.9.3	Servisní osciloskop PALTEST JT 153 .....
6.2	Vodiče a pojistky .....	81	7.10	Diagnostická jednotka MOTOR DIAGNOSTIK PALTEST JT 300 .....
	Pojistky .....	82	7.11	Některé zajímavosti a výhledy .....
6.3	Instalace elektrického rozvodu na vozidle .....	83	7.12	Otzásky a úkoly k opakování a procvičování učiva .....
6.3.1	Kontrolní přístroje motorových vozidel .....	84		
6.3.2	Rychloměr .....	85		