

# **Obsah**

<b>Úvod</b> .....	9
<b>1. Svépomocné práce na elektrické instalaci</b> .....	10
1.1 Kvalifikace pracovníků .....	10
1.2 Předpoklady k provádění odborných prací .....	11
1.3 Zkoušečky .....	12
1.4 Potřebný pracovní pomůcky .....	14
1.5 Mechanizace při práci .....	16
1.6 Ruční sekání .....	16
1.7 Motorový pomocník .....	17
1.8 Ochranné pomůcky .....	18
<b>2. Něco málo teorie</b> .....	19
2.1 Proč používáme střídavý proud .....	19
2.2 Elektrický rozvod dříve .....	19
<b>3. Seznam potřebných veličin a jednotek</b> .....	21
3.1 Průřez vodiče .....	21
3.2 Napětí .....	21
3.3 Proud .....	22
3.4 Výkon .....	23
3.5 Odpor .....	23
3.6 Jednoduché praktické výpočty .....	25
3.7 Úbytek napětí .....	26
3.8 Co je přetížení a princip vzniku zkratu .....	26
<b>4. Instalační materiál</b> .....	28
4.1 Vodiče .....	28
4.2 Přípojky (instalační krabice) .....	31
4.3 Jističe a pojistky .....	33
4.4 Napěťový a proudový chránič .....	36
4.5 Stykače a relé .....	40
4.6 Zásuvky .....	42
4.7 Spínače .....	45
4.8 Objímky svítidel .....	47
4.9 Rozvodnice .....	47
<b>5. Účinky elektrického proudu na člověka</b> .....	49
5.1 Princip vzniku úrazu elektrickým proudem .....	49
5.2 Způsoby ochrany proti úrazu proudem .....	50

5.3 Co jsou zkratky TN-C a TN-S .....	50
5.4 Třívodičová vedení pro jednofázové okruhy .....	51
5.5 Pospojování a uzemnění .....	56
5.6 Zemniče .....	56
5.7 Co je ochranné pospojení a jak se provádí .....	56
5.8 Jiná opatření .....	57
<b>6. Prostory se zvýšeným nebezpečím úrazu .....</b>	<b>60</b>
6.1 Rozdělení prostorů z hlediska velikosti nebezpečí úrazu .....	60
6.2 Volba instalacích přístrojů vzhledem k prostředí .....	62
6.3 Ochranné pospojení v koupelnách .....	63
6.4 Rozvod v koupelnách .....	63
6.5 Rozvod ve venkovních prostorech .....	66
<b>7. Koncepce rozvodu .....</b>	<b>68</b>
7.1 Přípojka .....	68
7.2 Provizorní rozvod elektřiny .....	71
7.3 Rizika na stavbě .....	73
7.4 Optimální dimenzace vodičů .....	74
<b>8. Montáž elektrické instalace .....</b>	<b>77</b>
8.1 Zapojení jednoduchých obvodů .....	77
8.2 Rozdělení obvodů na světelné a zásuvkové .....	83
8.3 Vztah délek a průřezů vedení .....	84
8.4 Rezerva výkonu .....	84
<b>9. Motorové obvody .....</b>	<b>86</b>
9.1 Proč třífázový proud .....	86
9.2 Reverzace motorů .....	86
9.3 Změna rychlosti otáčení .....	87
9.4 Když nemáme tři fáze .....	88
<b>10. Šňurová vedení .....</b>	<b>91</b>
10.1 Prodlužovací šnury .....	93
10.2 Umístění šnúr .....	95
10.3 Rizika nepředpisových vedení .....	96
<b>11. Silový rozvod v konkrétních podmínkách .....</b>	<b>97</b>
11.1 Instalace ve zděném domě .....	97
11.2 Venkovní vedení .....	104
11.3 Hliníkové vodiče .....	105
11.4 Napájení třífázových okruhů .....	106
11.5 Připojování třífázových zásuvek .....	107

11.6 Pracovní stroje .....	107
11.7 Instalace v dřevěných objektech .....	108
11.8 Elektrická topidla a hořlavé objekty .....	115
11.9 Osvětlení v dřevěných objektech .....	117
11.10 Elektrická instalace v garáži .....	121
11.11 Elektrická instalace v dílně .....	122
<b>12. Spotřebiče v bytech a domech .....</b>	<b>123</b>
12.1 Volba spotřebičů .....	123
12.2 Umístění spotřebičů .....	123
12.3 Rizika při provozu .....	124
12.4 Údržba elektrických zařízení .....	124
12.5 Úklid a čistění součástí rozvodu .....	124
<b>Literatura .....</b>	<b>126</b>
<b>Slovniček použitých výrazů .....</b>	<b>126</b>