

O B S A H

Predhovor . . . . .	3
<u>1. Úvod do rádiotechniky a bezdrôtových spojov v doprave</u>	5
1.1 Historický vývoj rádiového spojenia . . . . .	6
1.2 Organizácia rádiového prenosu . . . . .	7
1.3 Označovanie rádiového vysielania . . . . .	8
1.4 Hodnotenie kvality rádiových signálov a ich príjmu . . . . .	9
1.5 Druhy rádiokomunikačných služieb . . . . .	10
1.6 Frekvenčné pásma rádiových vln , . . . . .	12
<u>2. Súčiastky vf. techniky</u> . . . . .	15
2.1 Pasívne prvky . . . . .	15
2.1.1 Odpory . . . . .	15
2.1.2 Kondenzátory . . . . .	17
2.1.3 Cievky . . . . .	20
2.2 Aktívne prvky . . . . .	23
2.2.1 Elektrónky . . . . .	25
2.2.2 Šumové vlastnosti elektróniek . . . . .	28
2.2.3 Tranzistory . . . . .	30
2.2.4 Zosilňovacie účinky tranzistora . . . . .	36
2.2.5 Medzné kmitočty tranzistora . . . . .	38
2.2.6 Šum tranzistorov . . . . .	40
2.2.7 Diódy . . . . .	44
2.2.8 Varikapy . . . . .	46
2.2.9 Unipolárne tranzistory . . . . .	47
<u>3. Pasívne vf. obvody</u> . . . . .	51
3.1 Rezonančné obvody jednoduché . . . . .	51
3.1.1 Sériový rezonančný obvod . . . . .	51
3.1.2 Paralelný rezonančný obvod . . . . .	53
3.1.3 Zatažovanie rezonančného obvodu . . . . .	56
3.2 Viacnásobné rezonančné obvody . . . . .	58
<u>4. Aktívne vysokofrekvenčné obvody</u> . . . . .	62
4.0.1 Základné pojmy a vlastnosti vf. obvodov . . . . .	62
4.1 Vf. zosilňovače slabých signálov . . . . .	66
4.1.1 Elektrónkové zosilňovače . . . . .	66
4.1.2 Neutralizácia elektrónkového zosilňovača . . . . .	69
4.1.3 Spôsoby zapojenia elektrónkového zosilňovača . . . . .	70
4.1.4 Kaskóda . . . . .	71
4.1.5 Obecné podmienky výpočtu elektrónkových vf. zosilňovačov	73
4.1.6 Základné vlastnosti tranzistorových vf. zosilňovačov . . . . .	75
4.1.7 Stabilita tranzistorových zosilňovačov . . . . .	78
4.1.8 Výpočet tranzistorových zosilňovačov . . . . .	80

4.2	Selektívne zosilňovače . . . . .	85
4.2.1	Technické vlastnosti mf. zosilňovačov . . . . .	86
4.2.2	Druhy a zapojenie mf. zosilňovačov . . . . .	88
4.2.3	Výpočet mf. zosilňovačov . . . . .	91
4.3	Vf. výkonové zosilňovače . . . . .	93
4.3.1	Princíp vf. výkonových zosilňovačov . . . . .	94
4.3.2	Základné podmienky návrhu . . . . .	96
4.3.3	Elektrónkový vf. výkonový zosilňovač . . . . .	98
4.3.4	Násobiče kmitočtu . . . . .	99
4.4	Vf. oscilátory . . . . .	101
4.4.1	Základné vlastnosti oscilátorov . . . . .	101
4.4.2	Princíp spätnoväzobného oscilátora . . . . .	102
4.4.3	Zapojenie oscilátorov . . . . .	104
4.4.4	Oscilátory riadené krištálom . . . . .	108
4.5	Špeciálne obvody . . . . .	109
4.5.1	Zmiešavače . . . . .	110
4.5.2	Modulátory . . . . .	113
4.5.3	Demodulátory . . . . .	118
4.5.4	Obmedzovače . . . . .	123
4.5.5	Pomocné automatické obvody . . . . .	125
4.6	Príklady konkrétnych zapojení . . . . .	128
4.6.1	Zapojenie komerčného rádioprijímača . . . . .	128
4.6.2	Mf. zosilňovač televízneho obrazu a zvuku . . . . .	132
4.6.3	Vysielač rádiostanice VR 20 . . . . .	134
<b>5.</b>	<b>Šírenie elektromagnetického vlnenia . . . . .</b>	<b>136</b>
5.1	Všeobecné požiadavky . . . . .	136
5.1.1	Zloženie a štruktúra prostredia pre šírenie . . . . .	136
5.2	Fyzikálne javy šírenia vln v reálnom prostredí . . . . .	138
5.3	Šírenie elektromagnetických vln podla frekvenčných pásiem . . . . .	140
5.3.1	Šírenie VDV a DV . . . . .	140
5.3.2	Šírenie stredných vln . . . . .	141
5.3.3	Šírenie krátkych vln . . . . .	142
5.3.4	Šírenie VKV a UKV . . . . .	144
5.4	Rušenie pri šírení rádiových vln . . . . .	145
<b>6.</b>	<b>Rádiové antény . . . . .</b>	<b>148</b>
6.1	Vyžarovanie elementárneho elektrického dipólu . . . . .	148
6.2	Parametre antén . . . . .	151
6.3	Druhy antén . . . . .	154
6.3.1	Jednoduchý polnovový dipól . . . . .	155
6.3.2	Skladaný dipól . . . . .	156
6.3.3	Štvrtvlnný unipól . . . . .	157
6.3.4	Drôtové antény . . . . .	158
6.3.5	Špeciálne antény . . . . .	160
6.3.6	Smerové anténne sústavy /YAGI-UDA/ . . . . .	162
6.3.7	Druhy antén z hľadiska ich použitia . . . . .	164
6.4	Napájanie antén . . . . .	168
6.4.1	Transformátory impedancie a symetrizátory . . . . .	170

<u>7. Rádiokomunikačné zariadenia</u>	172
7.1 Rádiové vysielače	172
7.1.1 Rozdelenie vysielačov	173
7.1.2 Hlavné časti vysielačov	174
7.2 Rádioprijímače	176
7.2.1 Parametre prijímača	177
7.2.2 Zapojenie prijímačov	179
7.3 Rádiopojítka	184
7.3.1 Všeobecné požiadavky	185
7.3.2 Obvodová technika	186
7.3.3 Konštrukcia rádiostanic	189
7.3.4 Použitie rádiostanic	190
<u>8. Rádiová prevádzka v železničnej doprave</u>	193
8.1 Vývoj, stav a perspektívy rádiofikácie	193
8.2 Frekvenčné riešenie rádiových sietí	195
8.3 Technické prostriedky rádiofikácie	196
8.3.1 Základňové rádiostanice	197
8.3.2 Mobilné rádiostanice	199
8.3.3 Prenosné rádiostanice	200
8.3.4 Vreckové rádiostanice	201
8.4 Projektovanie železničných rádiových sietí	202
8.5 Prevádzka železničných rádiových sietí	205
<u>Literatúra</u>	207