

O B S A H

Strana

1. OPAKOVÁNÍ A DOPLNĚNÍ FYZIKÁLNÍCH ZÁKLADŮ (inž. Vladimír KHOL)

1.1.0.	Světlo .....	3
1.1.1.	Podstata světla .....	3
1.1.2.	Světelné jednotky .....	4
1.1.3.	Jak se světlo projevuje .....	4
1.1.4.	Světelný tok .....	4
1.1.5.	Svítilivost I .....	5
1.1.6.	Jas B .....	5
1.1.7.	Osvětlení E .....	5
1.1.8.	Osvit .....	6
1.2.0.	Vidění .....	6
1.2.1.	Ostrost vidění, rozlišovací schopnost .....	7
1.2.2.	Setrvačnost oka .....	7
1.2.3.	Únava zraku .....	8
1.2.4.	Oslnění .....	8
1.2.5.	Stroboskopický zjev .....	8
1.2.6.	Fotoelektrické měření .....	9
1.3.0.	Vzájemné působení světla (nebo elektronového paprsku) a hmoty .....	9
1.3.1.	Fluorescence .....	9
1.3.2.	Fosforescence .....	10
1.3.3.	Fotoelektrický jev .....	10
1.3.3.1.	Vnitřní fotoelektrický jev .....	10
1.3.3.2.	Vnější fotoelektrický jev .....	11
1.4.0.	Elektronová optika .....	12
1.4.1.	Pohyb elektronů v elektrickém poli .....	13
1.4.2.	Pohyb elektronů v magnetickém poli .....	13
1.4.3.	Zaostřovací zařízení .....	14
1.4.3.1.	Elektrostatické soustředění a řízení proudu .....	14
1.4.3.2.	Elektrostatické zaostření bez urychlení .....	15
1.4.3.3.	Elektromagnetické zaostřování dlouhou cívkou .....	15
1.4.3.4.	Elektromagnetické zaostřování krátkým polem .....	16
1.4.4.0.	Vychylování .....	16
1.4.4.1.	Elektrostatické vychylování .....	16
1.4.4.2.	Elektromagnetické vychylování .....	17
1.5.0.	Sekundární emise .....	17
<u>2. TELEVIZNÍ SOUSTAVY (Ota SUCHÝ)</u>		
2.1.0.	Televizní soustavy napodobující lidské oko a soustavy mechanické ..	19
2.1.1.	Televizní soustava s Nipkowovým kotoučem .....	21
2.1.2.	Mechanické zrcadlové soustavy .....	22
2.1.3.	Kombinace mechanického systému s filmem .....	23
2.2.0.	Elektrická televizní soustava .....	25
2.2.1.	Televizní kamera .....	28
2.2.2.	Elektrické části kamery .....	29
2.2.3.	Kamerové rozklady .....	30

	Strana
2.2.4. Kamerový hledáček .....	31
2.3.0. Snímání obrazových záznamů .....	31
2.4.0. Úprava televizního signálu .....	37
2.4.1. Režie .....	39
2.5.0. Synchronizátor .....	39
2.5.1. Popis synchronizátoru a jeho činnosti .....	41
2.5.1.0. Časovací jednotka .....	42
2.5.1.1. Tvarovací část .....	42
2.6.0. Vytváření synchronizační směsi .....	43
<b>3. ELEKTRONKY POUŽÍVANÉ V TELEVIZI (Ota SUCHÝ)</b>	
3.1.0. Snímací elektronky .....	46
3.1.1. Akumulační snímací elektronky s rychlým snímacím paprskem ..	47
3.1.2. Akumulační snímací elektronky s pomalým snímacím paprskem ..	52
3.1.3. Snímací elektronky s fotokonduktivní vrstvou (kvantikon, vidikon) .....	56
3.1.4. Srovnání důležitých vlastností snímacích elektronek .....	57
3.2.0. Televizní výkonové elektronky .....	58
3.2.0.1. Vysokofrekvenční elektronky .....	58
3.2.0.2. Modulační elektronky výkonové .....	61
3.3.0. Obrazovky (inž. Štěpán VOSTRÝ) .....	61
3.3.0.1. Elektronová tryska .....	61
3.3.0.2. Vychylování elektrickým polem .....	63
3.3.0.3. Vychylování magnetickým polem .....	64
3.3.0.4. Magnetické zaostřování .....	66
3.3.0.5. Iontová past .....	67
3.3.0.6. Stínítko .....	67
3.3.0.7. Zacházení s obrazovkami .....	68
3.3.0.8. Obrazovka pro barevnou televizi .....	69
<b>4. PŘENOS TELEVIZNÍHO SIGNÁLU (inž. Vladimír KHOL)</b>	
4.1.0. Úprava televizního signálu .....	70
4.1.1. Odbavování pracoviště .....	70
4.1.2. Regenerace S-impulsu .....	72
4.1.3. Úroveň obrazového a zvukového signálu na vstupu vysílače ...	72
4.1.4. Televizní přenosový kanál vysílače .....	72
4.1.5. Rozmístění kanálu v pásmech .....	73
4.1.6. Dodržování frekvencí .....	74
4.1.7. Tolerance v televizním kanálu .....	76
4.2.1. Modulace nosné vlny .....	76
4.2.1.1. Výroba nosného kmitočtu obrazu .....	76
4.2.1.2. Kryystalový oscilátor .....	76
4.2.1.3. LC oscilátor .....	77
4.2.1.4. Násobiče kmitočtů .....	77
4.2.2. Výkonové zesílení nosného kmitočtu.....	77
4.2.2.1. Zesilovač s uzemněnou mřížkou .....	78
4.2.3. Budicí stupeň modulovaného zesilovače.....	79
4.2.3.1. Katodový sledovač jako budicí stupeň .....	79
4.2.3.2. Budicí stupeň s čtvrtvlnnou transformací .....	80

4.2.3.3. Budicí stupeň s velkou anodovou impedancí (přebuzený)....	81
4.2.4. Druhy modulace televizního signálu .....	81
4.2.5. Úroveň při modulaci .....	82
4.2.5.1. Modulace při nízké úrovni .....	82
4.2.5.2. Modulace na vysoké úrovni .....	83
4.2.5.3. Srovnání obou způsobů modulace podle úrovně .....	84
4.2.6. Polarita modulace .....	84
4.2.7. Modulace zesilovače s uzemněnou mřížkou .....	85
4.2.8. Korekce linearity .....	86
4.2.9. Provoz s jedním postranním pásmem .....	87
4.2.10. Provoz postranního pásma .....	88
4.2.10.1. Absorpční filtry .....	88
4.2.10.2. Reaktanční filtry .....	89
4.2.11. Převáděče.....	89
4.2.11.1. Převáděče s demodulací .....	90
4.2.11.2. Převáděče s mezifrekvenčí .....	90
4.2.11.3. Převáděče s přímou konverzí .....	91
4.2.11.4. Aktivní relé .....	91
4.3.0. Stejnoseměrná složka televizního signálu .....	92
4.3.1. TV signál bez stejnosměrné složky .....	92
4.3.2. Princip zavádění .....	93
4.3.3. Praktická provedení a výklad činnosti .....	94
4.3.3.1. Diodový zaváděč .....	94
4.3.4. Klíčové zaváděče .....	95
4.3.4.1. Dvojitý klíčovaný zaváděč .....	96
4.3.4.2. Čtyřdiodový klíčovaný zaváděč .....	97
4.3.5. Použití zaváděčů .....	98
4.4.0. Širokopásmové zesilovače .....	98
4.4.1. Porovnání s nízkofrekvenčními zesilovači .....	98
4.4.2. Přenos tvarových signálů .....	99
4.4.3. Dolní kmitočtová mez $OZ - \omega_d$ .....	99
4.4.4. Horní kmitočtová mez $wh$ .....	100
4.4.5. Útlumová charakteristika $A_r$ .....	100
4.4.6. Fázová charakteristika $\varphi_\omega$ .....	101
4.4.7. Přejímová charakteristika $P_l$ .....	102
4.4.8. Rozbor činnosti anodově zatíženého stupně .....	103
4.4.9. Oblast nízkých kmitočtů .....	105
4.4.10. Přejímová charakteristika .....	105
4.4.11. Kompenzace a korekce odporového stupně .....	106
4.4.11.1. Korekce na vysokých $\omega$ .....	106
4.4.11.2. Paralelní korekce .....	107
4.4.11.3. Paralelní korekce s přídavnou kapacitou .....	107
4.4.11.4. Sériová korekce .....	107
4.4.11.5. Korekce sérioparalelní .....	108
4.4.11.6. Korekce zpětnou vazbou v katodě .....	108
4.4.11.7. Korekce napěťovou zpětnou vazbou mezi anodami .....	109
4.4.12. Kompenzace na nízkých kmitočtech .....	109
4.4.12.1. Kompenzace $R_g C_v$ .....	109
4.4.12.2. Kompenzace katodového obvodu .....	111

4.4.13.	Speciální obrazové zesilovače .....	111
4.4.13.1.	Katodový invertor .....	112
4.4.13.2.	Pentriodový zesilovač .....	112
4.4.13.3.	Zesilovač s rozloženými prvky .....	112
4.4.14.	Širokopásmové výkonové zesilovače .....	113
4.4.14.1.	Bočníková regulace .....	113
4.4.15.	Nosné obrazové zesilovače .....	115
4.4.15.1.	Stupňovitě naládané fetězy .....	115
4.4.15.2.	Vázané obvody .....	116
4.4.16.	Neutralizace .....	117
4.4.16.1.	Neutralizace vysokofrekvenčních zesilovačů budících .....	117
4.4.16.2.	Zesilovače s uzemněnou mřížkou .....	117
4.4.16.3.	Neutralizace nosných výkonových zesilovačů .....	117
4.5.0.	Úvod do základních vlastností vysokofrekvenčních vedení (inž. Bohumil ŠIMÍČEK) .....	118
4.5.1.1.	Charakteristická impedance vedení .....	120
4.5.1.2.	Postupné vlny na vedení .....	121
4.5.1.3.	Zkratované a otevřené rezonující vedení .....	121
4.5.1.4.	Vysokofrekvenční vedení zakončené impedancí odlišnou od jeho charakteristické impedance .....	124
4.5.1.5.	Transformace čtvrtvlnným vedením .....	124
4.5.2.1.	Symetizační členy .....	125
4.6.0.	Vysílací antény pro televizi a VKV rozhlas .....	127
4.6.1.1.	Požadavky na způsob záření antény .....	129
4.6.1.2.	Požadavky na impedanční vlastnosti anténního systému .....	130
4.6.1.3.	Požadavky na mechanickou pevnost a životnost antény .....	131
4.6.2.1.	Vlastní systém zářičů .....	131
4.6.2.2.	Zkřížené dipóly .....	132
4.6.2.3.	Křídélková anténa .....	134
4.6.2.4.	Půlplnný dipól umístěný před obraznou stěnou .....	134
4.6.2.5.	Anténní stěny s půlplnným dipólem a s laděným pasivním reflektorem .....	135
4.6.2.6.	Náhrada odrazné stěny nosnou konstrukcí anténního systému. .....	138
4.6.2.7.	Půlplnné dipóly skládané .....	138
4.6.2.8.	Anténní stěna se čtyřmi celovlnnými dipóly .....	139
4.6.2.9.	Anténní stěna se dvěma celovlnnými dipóly .....	140
4.6.2.10.	Antény štěrbinové .....	141
4.6.3.	Napájecí soustava .....	142
4.6.3.1.	Princip kompenzačního zapojení .....	143
4.6.3.2.	Dělicí hlavy .....	145
4.6.3.3.	Dílčí kmenové a větvové napáječe .....	147
4.6.3.4.	Souosé spojky .....	147
4.6.4.	Nosná konstrukce anténního systému .....	148
4.6.5.	Ochrana anténního systému před nepříznivými vlivy námrazy ..	149
4.6.6.	Materiál užívaný pro výrobu dílců VKV antén .....	149
4.6.7.	Povrchová úprava dílčích součástí .....	150
4.6.8.	Hlavní napáječe anténních systémů pro televizi a VKV rozhlas	151
4.6.8.1.	Pevné rourové souosé vedení .....	151
4.6.8.2.	Výkonový souosý kabel .....	152
4.6.8.3.	Goubauovo vedení .....	153

	Strana
4.6.8.4. Vlnovod .....	154
4.6.9. Anténní podstavec .....	154
4.7.0. Anténní sdružovače .....	154
4.7.1. Můstkové zapojení dělených anténních systémů .....	156
4.7.2. Kmitočtové výhybky .....	157
4.7.3. Můstkové sdružovače .....	158
4.7.4. Kruhové sdružovače .....	158
4.8.0. Přijímací antény pro televizi a VKV rozhlas .....	159
4.8.1. Požadavky na způsob záření .....	160
4.8.2. Požadavky na imedanční vlastnosti přijímacích antén .....	161
4.8.3. Požadavky na mechanickou pevnost a životnost antén .....	162
4.8.4. Materiál užívaný pro výrobu přijímacích antén .....	163
4.8.5. Nejčastěji užívané typy přijímacích antén .....	163
4.8.5.1. Hladký půlvlnný dipól .....	163
4.8.5.2. Skládáný půlvlnný dipól .....	164
4.8.5.3. Yagiho antény .....	165
4.8.5.4. Skeletová anténa .....	167
4.8.5.5. Kubická anténa .....	167
4.8.5.6. Anténa typu Zesland .....	167
4.8.5.7. Synfázní anténa .....	168
4.8.5.8. Anténa typu Horn .....	168
4.8.5.9. Logaritmicko-periodická struktura .....	168
4.9.0. Společné přijímací antény .....	171
4.10.0. Šíření elektromagnetických vln používaných v televizi (inž. Antonín ALTMANN) .....	172
4.10.1. Televizní kanál a hodnota nosného kmitočtu .....	172
4.10.2. Šíření ve volném prostoru .....	172
4.10.3. Šíření nad hladkou rovinnou zemí .....	174
4.10.4. Ohyb elektromagnetických vln .....	175
4.10.5. Vliv terénu na intenzitu elektromagnetického pole .....	176
4.10.6. Atmosférický lom .....	176
4.10.7. Potřebné intenzity elektromagnetických polí pro příjem televize .....	178
4.11.0. Tvorba televizních programů (Karel FRIMMEL) .....	179
4.11.1. Druhy televizních pořadů .....	179
4.11.2. Záznam televizního signálu .....	188
 <b>5. MĚŘENÍ TELEVIZNÍCH ZAŘÍZENÍ</b>	
5.1.0. Subjektivní měření (Ota SUCHÝ) .....	191
5.2.0. Objektivní měřicí metody (inž. Vladimír KHOL) .....	197
5.2.1. Měření na zesilovačích .....	197
5.2.1.1. Měření útlumové charakteristiky .....	198
5.2.1.2. Měření fázové charakteristiky .....	203
5.2.1.3. Měření přechodové charakteristiky .....	203
5.2.1.4. Měření impedancí .....	204
5.2.1.5. Pokrokové metody měření v televizní technice .....	205
5.2.2. Nároky na měřicí stojan (MS) .....	206
5.2.3. Měřicí zařízení TMZ 21.....	207
5.2.1.3. Osciloskop .....	207

	Strana
5.2.3.2. Zdroj obdélných impulsů .....	207
5.2.3.3. Zdroj osciloskopu .....	208
5.2.3.4. Rozmítač .....	208
5.2.3.5. Televizní přepojovací pole .....	209
5.2.3.6. Měřič kmitočtu mezinosné .....	209
5.2.3.7. Měřič zkreslení .....	210
5.2.3.8. Tónový generátor .....	211
5.2.3.9. Měrný přijímač .....	211
5.2.3.10. Měřicí panel .....	212
5.2.3.11. Přepojovací pole FM .....	212
5.2.3.12. Měřič úrovně .....	212
5.2.4.1. Celkové zhodnocení TMZ 21 .....	212
5.2.4.2. TMZ 31 .....	212
5.2.5.0. Kvalitativní ukazatelé vysílače a jejich měření .....	213
5.2.5.1. Výkon .....	213
5.2.5.1.2. Umělé antény pro televizní vysílače .....	215
5.2.5.2. Frekvenční rozsah .....	216
5.2.5.3. Frekvenční stabilita .....	217
5.2.5.4. Nepožadovaná vyzařování .....	217
5.2.5.5. Tolerance výstupních úrovní .....	217
5.2.5.6. Linearita výstupního signálu .....	218
5.2.5.7. Útlumová charakteristika Ar .....	219
5.2.5.7.1. Měření modulační Ar .....	219
5.2.5.7.2. Ar modulační video-video .....	221
5.2.5.8. Přečodová charakteristika $P_1$ , měření .....	222
5.2.5.9. Základní hluk, hluk včetně zvukového vysílače .....	223
5.2.6. Měření zvukového vysílače .....	224
<b>6. TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE (inž. Štěpán VOSTRÝ) .</b>	
6.1. Druhy televizních přijímačů .....	225
6.2. Jednotlivé stupně televizních přijímačů .....	227
6.3. Oscilátor pro řádkový a obrazový kmitočet .....	236
6.4. Měření na televizním přijímači .....	239
<b>7. PERSPEKTIVA VÝVOJE TELEVIZNÍCH ZAŘÍZENÍ (Ota SUCHÝ)</b>	
7.1. Velkoplochá televize .....	242
7.2. Použití televize v kinech .....	243
7.3. Barevná televize .....	244
7.4. Systém s postupným přenosem barev .....	244
7.5. Systém s řádkovým sledem barev .....	246
7.6. Systémy se současným přenosem barev .....	247
7.7. Použití televize v průmyslu a v jiných oborech .....	248
7.8. Plastická televize .....	249