

OBSAH

Úvod	9
A. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE	11
I. Rozdělení elektrických přístrojů	11
II. Spínače pro nízké napětí	14
1. Rozdělení spínačů	14
2. Pákové vypínače	15
3. Stiskací vypínače	21
4. Rtuťové spínače	22
5. Polovodičové spínače	23
III. Přepínače na nízké napětí	24
1. Pákové přepínače	24
2. Deskové přepínače	25
3. Kontrolérové přepínače	26
4. Paketové (komůrkové) přepínače	29
IV. Konecové spínače	30
V. Stykače	31
VI. Řídicí přístroje ručně ovládané	40
VII. Samočinné vypínače	41
1. Princip, rozdělení a použití	41
2. Jističe a chrániče	42
3. Silová relé	48
4. Rychlovypínače	52
VIII. Proudové pojistky	55
IX. Přístroje spínací v na vvn	58
1. Odpojovače a přepojovače	58
2. Odpínače	63
3. Výkonové vypínače	63
X. Svodiče přepětí	81

XI. Elektromagnety	85
1. Stanovení tažné sily	86
2. Brzdrové elektromagnety stejnosměrné	90
3. Brzdrové elektromagnety na střídavý proud	92
4. Břemenové elektromagnety	94
5. Elektromagnetická upínadla	96
6. Stykačové elektromagnety	96
7. Elektromagnetické třídicí bubny	97
B. ELEKTRICKÉ STROJE	99
XII. Transformátory	101
1. Působení a popis transformátoru	101
2. Transformátor naprázdno	105
3. Transformátor při zatížení	108
4. Transformátor nakrátko	111
5. Trojfázový transformátor	115
6. Paralelní spojování transformátorů	123
7. Ztráty a účinnost	128
8. Regulace napětí transformátoru	130
9. Autotransformátor	134
10. Topné transformátory	136
11. Pecové transformátory	136
12. Svářecí transformátory	137
13. Transformátory s trojím vinutím	139
14. Měřicí transformátory	140
15. Provedení transformátorů	143
16. Určení hlavních rozměrů transformátoru	151
17. Transformátory s hliníkovým vinutím	153
18. Tlumivky a reaktory	154
XIII. Úvod do točivých strojů	157
1. Magnetický obvod točivých strojů	159
2. Vinutí strojů trojfázových	161
3. Mechanické provedení vinutí	173
4. Indukční zákon	174
5. Činitel vinutí	176
XIV. Indukční stroje	179
1. Popis trojfázového indukčního motoru	179
2. Působení motoru	181
3. Chod indukčního motoru naprázdno	182
4. Zatížený indukční motor	184
5. Jednoduchý kruhový diagram	187
6. Vlastnosti indukčního motoru	190
7. Spouštění indukčního motoru	191
8. Motory se speciální kotvou nakrátko	201
9. Regulace rychlosti indukčních motorů	203
10. Kaskádní spojení indukčních motorů	206

11. Indukční generátor a brzda	209
12. Indukční měnič kmitočtu	210
13. Jednofázový indukční motor	211
14. Provedení indukčních motorů a jejich použití	215
15 Rotorové spouštěče a regulační reostaty	232
XV. Synchronní stroje	236
1. Popis a působení trojfázového synchronního stroje	236
2. Chod alternátoru naprázdno	238
3. Chod alternátoru při zatížení	239
4. Řízení napětí alternátorů	241
5. Paralelní chod trojfázových alternátorů	243
6. Synchronní motor	246
7. Synchronní kompenzátor	250
8. Synchronní měnič kmitočtu	252
9. Synchronizovaný indukční motor	253
10. Indukční brzda	253
11. Malé synchronní stroje	254
12. Alternátor na vysoký kmitočet	255
13. Selsyn	255
14. Provedení synchronních strojů	256
XVI. Stejnosměrné stroje	272
1. Popis a působení stejnosměrného stroje	272
2. Vinutí stejnosměrných strojů	275
3. Indukované napětí	288
4. Točivý moment kotvy	289
5. Reakce kotvy	290
6. Hlavní druhy stejnosměrných strojů	292
7. Dynamo	293
8. Dynama s cizím buzením	293
9. Derivační dynamo	294
10. Sériové dynamo	299
11. Kompaundní dynamo	300
12. Stejnosměrné motory	301
13. Derivační motor	303
14. Sériový motor	304
15. Kompaundní motor	305
16. Regulační soustrojí	307
17. Dynamo na stálý proud	309
18. Amplidyn	310
19. Rototrol	312
20. Motorgenerátor	312
21. Únopolární dynamo	313
22. Provedení stejnosměrných strojů	313
23. Spouštěče a regulátory pro stejnosměrné stroje	324
XVII. Komutátorové motory	325
1. Jednofázový sériový motor	326
2. Repulsní motor	327
3. Trojfázový sériový komutátorový motor	328

4. Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do statoru	329
5. Komutátorový dynamometr (elektrická brzda)	332
6. Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do rotoru	333
7. Údržba	337
XVIII. Transduktor	338
XIX. Mechanické usměrňovače	344