

OBSAH

Předmluva	7
1. Úvod	9
2. Vysílání televizních programů ve IV. a V. pásmu	12
2.1 Proč nové televizní pásmo ?	12
2.2 Síť vysílačů ve IV. a V. pásmu	13
2.3 Umístění vysílačů, zásobení signálem a vlastnosti vysílacích antén	14
2.4 Šíření elektromagnetického vlnění ve IV. a V. pásmu	16
2.5 Technické výhody a vlastnosti vysílání ve vyšších pásmech	20
3. Elektrické veličiny důležité při příjmu decimetrových vln	22
3.1 Základní pojmy	22
3.2 Počítání s decibely	22
3.3 Kmitočet, délka a druh vlny	25
3.4 Intenzita elektromagnetického pole a napětí indukované v anténě	26
3.5 Ztráty v napájecí, délka napáječe	28
3.6 Impedance antény, napáječe, vstupní impedance televizoru a ztráty	29
3.7 Citlivost televizoru a šumové číslo	29
3.8 Původ šumu a definice jeho jednotek	30
3.9 Minimální signálové napětí (skutečná citlivost) pro čistý obraz	32
3.10 Minimální intenzita elektromagnetického pole pro čistý obraz	34
4. Přijímací antény	35
4.1 Požadavky na antény pro IV. a V. pásmo	36
4.2 Základní typy antén	38
4.3 Důležité parametry antén	41
4.4 Konstrukční typy antén pro IV. a V. pásmo	46
4.5 Antény pro IV. a V. pásmo dodávané na trh	52
4.6 Antény pro IV. a V. pásmo zhotovené amatérsky	60
4.7 Společné televizní antény pro IV. a V. pásmo	82
5. Anténní napáječe	85
5.1 Vlastnosti a parametry vysokofrekvenčního vedení	85
5.2 Konstrukce napáječů v praxi	88
5.3 Rychlost šíření a délka vlny na vedení	94
5.4 Nepřizpůsobená vedení a stojaté vlny na napájecí	95
5.5 Vedení naprázdno a nakrátko	99
5.6 Vedení jako impedanční transformátor $\frac{\lambda_1}{4}, \frac{\lambda_2}{2}$	101

5.7	Prizpůsobení napáječů, symetrizační členy	102
5.8	Anténní slučovače a rozdělovače.	105
6.	Obvody televizních přijímačů pro příjem IV. a V. pásma	112
6.1	Přímý a nepřímý příjem	112
6.2	Vlastnosti základních součástí obvodů UHF	113
6.3	Rezonanční obvody v oblasti UHF	120
6.4	Konstrukce a zapojení kanálových voličů UHF v televizorech.	128
6.5	Popis některých typů kanálových voličů UHF	130
7.	Anténní předzesilovače a anténní měniče (konvertory)	140
7.1	Anténní předzesilovače.	142
7.2	Elektrické obvody anténních předzesilovačů	146
7.3	Anténní měniče (konvertory)	152
7.4	Návody na stavbu anténních předzesilovačů	157
7.4.1	Zesilovač s jedním tranzistorem	157
7.4.2	Anténní zesilovač se dvěma tranzistory	164
8.	Měniče kmitočtů (konvertory) pro televizní přijímače	168
8.1	Měniče se stálým kmitočtem	168
8.1.1	Zapojení měniče	170
8.1.2	Způsob ladění rezonančních obvodů UHF v praxi	181
8.2	Přeladitelné měniče (konvertory)	183
8.3	Jednoduché návody na stavbu měniče k televiznímu přijímači	193
8.3.1	Měnič s jedním tranzistorem	194
8.3.2	Dvoutranzistorový měnič	202
9.	Příjem ve IV. a V. pásmu na společnou televizní anténu	204
10.	Úpravy starých televizorů pro příjem IV. a V. pásma	208
10.1	Všeobecné pokyny pro zabudování měniče do televizoru	208
10.2	Měnič kmitočtu bez tranzistoru přímo na kanálovém voliči VHF	210
10.3	Měniče s jedním tranzistorem pro zabudování do televizoru.	215
	Literatura	233