

# OBSAH

PŘEDMLUVA . . . . .	11
---------------------	----

## PRVNÍ ČÁST PRVKY ELEKTRONOVÉ FYZIKY

### I. ZÁKLADY ELEKTRONOVÉ FYZIKY

1. Stavba hmoty . . . . .	13
2. Energetické hladiny . . . . .	16
3. Energetická pásmá . . . . .	19
4. Elektrony v kovech . . . . .	23
5. Emise elektronů . . . . .	25
6. Termionická emise . . . . .	27
7. Autoelektrická emise . . . . .	29
8. Stykový potenciál . . . . .	31
9. Polovodiče . . . . .	34
10. Fotoelektrická emise . . . . .	39
11. Sekundární emise . . . . .	41
12. Vedení v plynech . . . . .	42
13. Výboj v plynech . . . . .	44
14. Vedení elektronů ve vakuu . . . . .	46

## DRUHÁ ČÁST SERVOMECHANISMY

### I. OBECNÁ TEORIE

1. Předpoklady . . . . .	51
--------------------------	----

2. Regulační obvody . . . . .	54
3. Regulační smyčka . . . . .	56
4. Zisk obvodu . . . . .	59
5. Laplaceův obraz . . . . .	62
6. Aplikace Laplaceových obrazů . . . . .	66
7. Závěry . . . . .	69
8. Přenosová funkce . . . . .	70
9. Kmitočtová charakteristika . . . . .	74
10. Přenosová funkce smyčky . . . . .	79
11. Body přenosu . . . . .	83
12. Stabilnost . . . . .	108
13. Absolutní stabilita . . . . .	110
14. Korektory . . . . .	113
15. Algebra skupinových schémat . . . . .	114
16. Klasifikace soustav . . . . .	120
17. Nelineární soustavy . . . . .	122
18. Vyšetřování lineární soustavy při ustáleném sinusovém průběhu . . . . .	125

## II. PRVKY SERVOMECHANISMŮ

1. Předpoklady . . . . .	131
2. Řídicí členy . . . . .	132
3. Baterie . . . . .	133
4. Elektronky . . . . .	133
5. Prvky elektrických obvodů . . . . .	135
6. Prvky mechanických obvodů . . . . .	136
7. Indikátory odchylky . . . . .	137
8. Změna odporu . . . . .	138
9. Změny kapacity . . . . .	141
10. Změna indukčnosti . . . . .	142
11. Změna indukce . . . . .	142
12. Diferenciál . . . . .	145
13. Výkonové stupně . . . . .	146
14. Elektronkové zesilovače . . . . .	147
15. Zesilování slabých signálů . . . . .	148
16. Kmitočtová charakteristika . . . . .	151
17. Zesilovač s uzemněnou mřížkou . . . . .	154
18. Zpětná vazba . . . . .	156
19. Tranzistory . . . . .	160
20. Zesílení slabých signálů nízkého kmitočtu . . . . .	162
21. Typické zesilovače . . . . .	165
22. Polarizace . . . . .	170
23. Kmitočtová charakteristika: vazba $RC$ . . . . .	173
24. Činitel šumu . . . . .	174

25. Magnetické zesilovače	175
26. Hysterezní smyčka	179
27. Roztřídění	181
28. Přesytka	182
29. Pracovní charakteristika	184
30. Přesytka s vlastním buzením	186
31. Magnetický zesilovač	187
32. Přenosová funkce	188
33. Zatěžovací přímka	190
34. Rotační zesilovače	191
35. Tyratrony	192
36. Mechanické působení relé	193
37. Charakteristiky relé	194
38. Zkreslení	196
39. Typická relé	197
40. Reléová algebra	199
41. Elektronické spínání	203

### III. PŘÍSTROJE A SERVOMECHANISMY

1. Měření kmitočtové charakteristiky	207
2. Měření a zápis teploty	208
3. Měření rychlosti otáčení	209
4. Elektronické regulátory napětí	211
5. Transformátor se stálým napětím	214
6. Regulátor napětí	214
7. Regulátor rychlosti	216

### IV. ELEKTRONICKÉ POČÍTAČE

1. Předpoklady	217
2. Elektronický počítač	219
3. Kódování	221
4. Elektromechanický analogový počítač	223
5. Elektronický analogový počítač	225
6. Číslicový počítač	230
7. Dvojková soustava	231
8. Elementární počítače	235
9. Paměť	239
10. Napodobení	242
11. Regulační obvody s číslicovým řízením	245
12. Analogový výpočet	248
13. Numerický výpočet	251
14. Číslicový diferenciální analyzátor	251
15. Některé typy počítačů	253

TŘETÍ ČÁST  
OBVODOVÉ PRVKY

I. OBECNÁ TEORIE A ZÁKONY

1. Vektorové znázornění . . . . .	257
2. Ohmův zákon . . . . .	260
3. Podmínky pro maximální výkon předávaný do zátěže . . . . .	262
4. Kirchhoffovy zákony . . . . .	265
5. Ideální generátory . . . . .	266
6. Nortonův teorém . . . . .	267
7. Théveninův teorém . . . . .	268
8. Jedinotky přenosu . . . . .	269

II. DVOJPÓLY

1. Přenosová funkce . . . . .	271
2. Obvod $RC$ při ustáleném sinusovém průběhu . . . . .	272
3. Obvod $RL$ při ustáleném sinusovém průběhu . . . . .	276
4. Obvod $RLC$ při ustáleném sinusovém průběhu . . . . .	280
5. Sériový rezonanční obvod . . . . .	284
6. Univerzální křivky . . . . .	287
7. Jiné typické obvody . . . . .	300
8. Nabíjení a vybijení kondenzátoru . . . . .	301
9. Nabíjení a vybijení indukční cívky . . . . .	307
10. Derivace a integrace . . . . .	309
11. Kmitavý obvod . . . . .	310
12. Logaritmický dekrement . . . . .	313

III. MECHANICKÉ SOUSTAVY

1. Úvod . . . . .	314
2. Harmonické kmity . . . . .	317
3. Tlumené kmity . . . . .	318
4. Elektromechanické analogie . . . . .	321
5. Přenosové funkce . . . . .	321

IV. ČTYŘPÓLY

1. Indukčnost vlastní a vzájemná . . . . .	321
2. Indukční čtyřpól . . . . .	327
3. Indukční transformátor . . . . .	329
4. Činitel vazby . . . . .	333
5. Indukční transformátor při ustáleném sinusovém průběhu . . . . .	335
6. Ekvivalentní transformátor . . . . .	337
7. Vázané obvody . . . . .	338

8. Vázané rezonanční obvody . . . . .	341
9. Útlumová charakteristika transformátoru . . . . .	349
<b>V. VEDEŇ</b>	
1. Primární konstanty . . . . .	351
2. Vedení při ustáleném průběhu . . . . .	353
3. Rozložení napětí a proudu na vedení . . . . .	354
4. Konstanta přenosu . . . . .	355
5. Charakteristická impedance . . . . .	357
6. Odraz . . . . .	358
7. Zpožďovací linka . . . . .	359
<b>VI. ATENUÁTORY</b>	
1. Čtyřpóly . . . . .	360
2. Obrazová impedance . . . . .	363
3. Obrazová míra přenosu . . . . .	365
4. Ekvivalentní čtyřpóly . . . . .	365
5. Atenuátory . . . . .	366
<b>VII. FILTRY</b>	
1. Úvod . . . . .	369
2. Obecná teorie . . . . .	370
3. Filtry s $k = \text{konst.}$ . . . . .	374
4. Filtry s odvozeným $m$ . . . . .	375
<b>LITERATURA . . . . .</b>	<b>381</b>