

OBSAH

I. Vysokofrekvenční vedení	9
1. Základní vlastnosti	9
2. Postupné vlny na vedení	12
3. Stojaté vlny na vedení	13
4. Vedení naprázdno	16
5. Vedení nakrátko	18
6. Výpočet vstupní impedance vedení	20
7. Použití vysokofrekvenčních vedení	24
8. Grafický výpočet vedení	27
9. Druhy vysokofrekvenčních vedení	32
9.1 Souměrná vedení	32
9.2 Vedení souosá	34
9.3 Vlnovody	36
II. Šíření elektromagnetických vln a antény	41
10. Vyzařování elektromagnetické energie	41
11. Rozložení proudu a napětí u anténního vodiče	42
12. Polarizace elektromagnetických vln	43
13. Účinná (efektivní) výška antény	44
14. Impedance antény	45
15. Směrové účinky antén	48
16. Šíření elektromagnetických vln	50
17. Složení ionizovaných vrstev atmosféry	52
18. Způsoby šíření elektromagnetických vln kolem země	53
18.1 Šíření dlouhých vln	54
18.2 Šíření středních vln	55
18.3 Šíření krátkých vln	55
18.4 Šíření velmi krátkých vln	56
19. Antény pro dlouhé vlny	57
20. Antény pro střední vlny	58
21. Antény pro krátké a velmi krátké vlny	59
22. Antény pro centimetrové vlny	62

23. Směrové antény	66
24. Antény přijímací . ,	72
III. Impulsová technika	77
25. Definice impulsu	77
26. Obecný rozbor nesinusových kmitů	79
27. Spektra rádiových impulsů	87
28. Tvarovací obvody	89
29. Integrace pomocí zesilovače	98
30. Elektromagnetická vedení	99
31. Impulsové zesilovače	110
31.1 Zesilovací stupeň s odporovou vazbou	112
31.2 Impulsový zesilovač s adičním zesilováním	117
31.3 Tranzistorový impulsový zesilovač	119
32. Omezovače amplitud	127
32.1 Diodové omezovače	128
32.2 Omezovače s polovodičovými diodami	134
32.3 Tranzistorové omezovače amplitudy	135
32.4 Omezovače amplitud se zesílením	136
33. Multivibrátory a klopné obvody	141
33.1 Bistabilní multivibrátory	141
33.2 Monostabilní multivibrátory	146
33.3 Astabilní multivibrátory	147
33.4 Synchronizace multivibrátoru	154
34. Děliče opakovacího kmitočtu	155
35. Zdroje pilových kmitů	158
36. Časové základny s lineárním vybíjením kondenzátoru	163
37. Klopné obvody s tranzistory	167
38. Modulace a demodulace impulsů	171
38.1 Amplitudová modulace impulsů	173
38.2 Šířková modulace impulsů	174
38.3 Fázová modulace impulsů	178
IV. Televize	182
39. Obecně o televizi	182
40. Světelné pojmy televizní techniky	182
41. Snímací elektronky	185
41.1 Ikonoskop	185
41.2 Superikonoskop	189
41.3 Orthikon	191
41.4 Superorthikon	193
41.5 Vidikon	195
42. Snímací kamery	196

43.	Režie a kontrolní zařízení	198
44.	Televizní vysílač	201
45.	Televizní normy a rozbor televizního signálu	201
46.	Televizní přijímače	205
46.1	Přijímače s přímým zesílením	205
46.2	Superheterodynny přijímač	207
47.	Návrh televizního přijímače	208
47.1	Vstupní obvody přijímače	208
47.2	Vysokofrekvenční zesilovač	209
47.3	Návrh výpočtu vf širokopásmového zesilovače	210
47.4	Měnič kmitočtu	214
47.5	Mezifrekvenční zesilovač	214
	Vícestupňové zesilovače souběžně laděná	215
	Vícestupňové, stupňovitě laděné zesilovače	218
	Zesilovače s vázanými rezonančními okruhy	221
	Zesilovače se zpětnou vazbou souběžně laděné	221
47.6	Obrazový detektor	223
47.7	Zesilovač obrazového signálu	224
	Kompenzace útlumu a fázového posunutí na straně	
	nízkých kmitočtů	224
	Kompenzace útlumu a fázového posunu na straně	
	vysokých kmitočtů	229
47.8	Zaváděč stejnosměrné složky a řízení jasu obrazu	239
47.9	Mezifrekvenční zesilovač zvukového doprovodu	240
47.10	Omezovače amplitud	241
47.11	Demodulace zvukového signálu	243
47.12	Nízkofrekvenční zesilovač zvukového doprovodu	243
47.13	Oddělovač synchronizace	243
a)	Oddělovač diodový	243
b)	Oddělovač synchronizace osazený triodou	244
47.14	Rozdělení synchronizačních impulsů	245
a)	Derivační obvod	245
b)	Integrační obvod	246
47.15	Rozkladové generátory	247
47.16	Zdroje pilových kmitů	248
a)	Zesilovač rádkového rozkladu	249
b)	Zesilovač snímkového rozkladu	251
47.17	Napájení zdroje televizních přijímačů	252
a)	Zdroje stejnosměrných napětí do 300 V	253
b)	Zdroje vysokého napětí	253
48.	Výroba televizních přijímačů u nás	254
49.	Průmyslová televize, použití, popis a technické údaje	255

V. Rádiové zaměřování a radiolokace	259
50. Rádiové zaměřování	260
51. Radiolokace	267
51.1 Radiolokační rovnice	269
51.2 Radiolokátory s impulsovou modulací	270
51.3 Radiolokátory se stálou (kmitočtově modulovanou) vlnou	278
52. Hyperbolická navigace	279
VI. Technika vkv	280
53. Šíření a dosah vkv	281
54. Radiotechnické součástky v technice vkv	281
55. Elektronky pro vkv	282
56. Oscilátory vkv	283
56.1 Klystron	284
56.2 Magnetron	287
56.3 Permaktron	295
57. Reléové spoje	298
58. Modulace amplitudová a kmitočtová v pásmech vkv	300
59. Poměr signálu k šumu	301
60. Modulace impulsová	303
61. Vedení pro přenos impulsů	306
62. Vysílače a přijimače pro vkv	308