

## OBSAH

Předmluva . . . . .	13
I ZÁKLADNÍ ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ . . . . .	15
1 Zesilovače . . . . .	15
1.1 Základní vlastnosti zesilovačů . . . . .	15
1.1.1 Rozdělení zesilovačů . . . . .	16
1.1.2 Parametry tranzistoru a jejich přepočty pomocí tabulek . . . . .	17
1.1.3 Rozbor vlastností tranzistorového zesilovače pomocí parametrů $y$ . . . . .	22
1.2 Zesilovací stupně s bipolárními tranzistory . . . . .	23
1.2.1 Tranzistorový zesilovací stupeň se společným emitorem (SE) . . . . .	23
Vstupní kapacita stupně SE . . . . .	27
Výstupní kapacita stupně SE . . . . .	27
1.2.2 Tranzistorový zesilovací stupeň se společným kolektorem (SC) a se spo- lečnou bází (SB) . . . . .	28
1.2.3 Shrnutí vlastností jednotlivých zapojení . . . . .	31
Příklad 1 . . . . .	32
Příklad 2 . . . . .	33
1.3 Zesilovací stupně s tranzistory řízenými elektrickým polem . . . . .	38
1.3.1 Zesilovací stupeň se společným emitorem (SE) . . . . .	38
1.3.2 Zesilovací stupeň se společným kolektorem (SC) . . . . .	41
1.3.3 Zesilovací stupeň se společnou řídicí elektrodou (SG) — hradlem . . . . .	42
Příklad 3 . . . . .	43
Příklad 4 . . . . .	44
Příklad 5 . . . . .	45
Kontrolní úlohy ke kapitole 1.3 . . . . .	46
1.4 Několikastupňové tranzistorové zesilovače v zapojení SE . . . . .	47
1.4.1 Přenos středních kmitočtů tranzistorovým zesilovačem . . . . .	48
1.4.2 Přenos nízkých kmitočtů tranzistorovým zesilovačem . . . . .	49
1.4.3 Přenos vysokých kmitočtů tranzistorovým zesilovačem . . . . .	50
1.4.4 Vliv emitorového obvodu na vlastnosti tranzistorového zesilovače . . . . .	51
1.4.5 Zapojení a vlastnosti několikastupňových zesilovačů SE-SB a SC-SE . . . . .	52
Příklad 6 . . . . .	52
Příklad 7 . . . . .	53
2 Zpětná vazba v zesilovačích . . . . .	54
2.1 Přenos zesilovače se zpětnou vazbou . . . . .	54
2.2 Nyquistovo kritérium stability . . . . .	56

2.3	Vliv zpětných vazeb na vlastnosti zesilovače . . . . .	58
2.3.1	Vliv zpětné vazby na napěťové zesílení . . . . .	58
2.3.2	Vliv zpětné vazby na rušivé napětí v zesilovači . . . . .	58
2.3.3	Vliv zpětné vazby na závislost zesílení na parametrech obvodu . . . . .	59
2.3.4	Vliv zpětné vazby na kmitočtovou závislost zesílení $A_u$ . . . . .	60
2.3.5	Vliv zpětné vazby na nelineární zkreslení . . . . .	60
2.3.6	Vliv zpětné vazby na výstupní impedanci . . . . .	61
2.3.7	Vliv zpětné vazby na vstupní impedanci . . . . .	62
2.4	Jednobranové součástky . . . . .	62
2.5	Skutečná zapojení některých druhů zpětných vazeb . . . . .	64
	Proudová sériová zpětná vazba . . . . .	64
	Napěťová paralelní zpětná vazba . . . . .	65
	Sériová napěťová zpětná vazba . . . . .	65
	Paralelní proudová zpětná vazba . . . . .	66
	Záporná zpětná vazba v několikastupňových zesilovačích . . . . .	66
	Příklad 8 . . . . .	67
	Kontrolní otázky ke kapitole 2 . . . . .	73
3	Výkonové nízkofrekvenční zesilovače . . . . .	75
3.1	Jednočinné koncové tranzistorové zesilovače . . . . .	75
3.2	Vyšetřování činitelů nelineárního zkreslení . . . . .	77
	Příklad 9 . . . . .	79
3.3	Dvojčinné tranzistorové zesilovače třídy A . . . . .	80
3.4	Fázové invertory pro dvojčinné koncové zesilovače . . . . .	81
3.5	Dvojčinné tranzistorové zesilovače třídy B a AB . . . . .	82
	Kontrolní otázky ke kapitole 3 . . . . .	89
	Kontrolní úlohy ke kapitole 3 . . . . .	89
4	Stejnosměrné zesilovače . . . . .	90
4.1	Kolisání nuly stejnosměrných zesilovačů . . . . .	92
4.2	Použití silné záporné zpětné vazby . . . . .	92
4.3	Operační zesilovač . . . . .	94
4.4	Obvody integrovaných operačních zesilovačů . . . . .	96
4.5	Darlingtonovo zapojení zesilovačů . . . . .	98
4.6	Integrované operační zesilovače TESLA MAA501 až MAA504 . . . . .	99
4.7	Kompenzační můstková zapojení . . . . .	101
4.8	Diferenciální zesilovače . . . . .	102
4.9	Monolitické diferenciální zesilovače . . . . .	105
	Kontrolní otázky ke kapitole 4 . . . . .	107
5	Zesilovače impulsů . . . . .	108
5.1	Zesilovač s korekcí na straně nízkých kmitočtů . . . . .	109
5.2	Zesilovač s paralelní korekcí v oblasti vyšších kmitočtů . . . . .	111
5.3	Zesilovač se sériovou korekcí v oblasti vyšších kmitočtů . . . . .	115
5.4	Zesilovač se sérioparalelní korekcí . . . . .	116

Příklad 10 . . . . .	116
Kontrolní otázky ke kapitole 5 . . . . .	118
<b>6 Generátory sinusových kmitů . . . . .</b>	<b>119</b>
6.1 Sinusové oscilátory . . . . .	119
6.2 Zpětnovazební oscilátory . . . . .	120
6.2.1 Oscilátory $LC$ s indukční vazbou . . . . .	126
6.2.2 Oscilátory $LC$ v třibodovém zapojení . . . . .	127
6.3 Oscilátory řízené krystalem . . . . .	131
6.4 Oscilátory $RC$ . . . . .	133
6.5 Oscilátory využívající záporný diferenciální odpor . . . . .	138
Příklad 11 . . . . .	141
Kontrolní otázky ke kapitole 6 . . . . .	143
<b>7 Generátory nesinusových kmitů . . . . .</b>	<b>144</b>
7.1 Elektronické prvky v impulsové technice . . . . .	144
7.2 Generátory obdélníkových průběhů . . . . .	148
7.2.1 Základní pojmy, princip funkce . . . . .	149
7.2.2 Astabilní klopný obvod . . . . .	149
7.2.3 Rázový generátor . . . . .	154
7.2.4 Bistabilní klopný obvod . . . . .	157
Příklad 12 . . . . .	162
7.2.5 Monostabilní klopný obvod . . . . .	164
7.2.6 Schmittův obvod . . . . .	166
Příklad 13 . . . . .	169
7.3 Generátory pilových průběhů . . . . .	171
7.3.1 Základní pojmy, princip funkce . . . . .	171
7.3.2 Zapojení generátorů pilového průběhu napětí . . . . .	172
Kontrolní otázky a úlohy ke kapitole 7 . . . . .	177
<b>8 Obvody pro tvarování a výběr elektrických signálů . . . . .</b>	<b>179</b>
8.1 Obvody pro úpravu kmitočtového spektra signálů . . . . .	179
8.1.1 Elektrické kmitočtové filtry . . . . .	179
8.1.2 Elektromechanické filtry . . . . .	182
8.1.3 Děliče opakovacího kmitočtu impulsů . . . . .	185
8.2 Obvody pro tvarování a porovnávání amplitudy signálů . . . . .	185
8.2.1 Omezovače amplitud . . . . .	186
8.2.2 Amplitudové komparátory . . . . .	188
8.3 Obvody pro úpravu časového průběhu signálů . . . . .	190
8.3.1 Derivační obvody . . . . .	190
8.3.2 Integrační obvody . . . . .	191
8.3.3 Integrace s využitím operačního zesilovače . . . . .	193
8.3.4 Zpoždovací obvody . . . . .	193
Kontrolní otázky a úlohy ke kapitole 8 . . . . .	194

9	<b>Mikroelektronické obvody a polovodičové součástky pro vysoké kmitočty</b>	196
9.1	Mikroelektronika	196
9.2	Hybridní obvody	199
9.3	Pоловodičové součástky a struktury pro vysoké kmitočty	200
	Kontrolní otázky ke kapitole 9	200
10	<b>Činitele omezující funkční vlastnosti elektronických zařízení</b>	201
10.1	Šum	201
10.1.1	Obecné vlastnosti šumových veličin	201
10.1.2	Zdroje šumu	203
10.1.3	Šumová šířka pásmu	204
10.1.4	Vážený šum	204
10.1.5	Hodnocení šumu	205
10.1.6	Činitel šumu několikastupňových obvodů	205
10.1.7	Odstup signálu od šumu	205
10.1.8	Šumové přizpůsobení	206
10.2	Nelineární zkreslení	207
10.2.1	Intermodulace	207
10.2.2	Křížová modulace	207
10.2.3	Početní vyjádření intermodulačních produktů	208
	Kontrolní otázky a úlohy ke kapitole 10	208
II	<b>PŘENOS INFORMACÍ</b>	209
11	<b>Sdělovací technika po vedeních</b>	209
11.1	Rozdělení sdělovacích vedení	209
11.2	Primární a sekundární konstanty vedení	210
11.3	Vliv vlastností vedení na přenos signálů	212
11.3.1	Postupná vlna na vedení	213
11.3.2	Bezeztrátové vedení	215
11.4	Telefoniční technika	216
11.4.1	Součásti telefonních přístrojů	217
11.4.2	Zapojení telefonních přístrojů	218
11.4.3	Porovnání systémů MB, ÚB a AUT	221
11.4.4	Telefonie nosnými proudy	221
11.5	Telegrafní technika	223
11.5.1	Základní vlastnosti	224
11.5.2	Druhy klíčování	225
11.5.3	Telegrafní spojovací cesty	226
11.6	Dálkopisná technika	229
11.6.1	Základní vlastnosti	231
11.6.2	Dálkopisné sítě	233

11.7	Přenos dat . . . . .	233
11.8	Přenos informací vláknovými světlovody . . . . .	235
11.8.1	Podstata optických přenosů . . . . .	236
11.8.2	Podstata vláknových světlovodů . . . . .	236
11.8.3	Praktické aplikace optických spojů pro širokopásmové přenosy . . . . .	238
11.8.4	Porovnání vhodnosti jednotlivých druhů přenosu . . . . .	242
	Kontrolní otázky a úlohy ke kapitole 11 . . . . .	243
12	Bezdrátový přenos informací . . . . .	245
12.1	Úplný rádiový sdělovací řetězec . . . . .	245
12.2	Základní vlastnosti elektromagnetického pole . . . . .	247
12.3	Rozdělení a použití elektromagnetických vln . . . . .	248
12.4	Základní druhy modulací . . . . .	250
12.4.1	Amplitudová modulace . . . . .	251
12.4.2	Kmitočtová modulace . . . . .	254
12.4.3	Fázová modulace . . . . .	257
12.4.4	Impulsová modulace . . . . .	258
12.5	Klíčování . . . . .	258
	Kontrolní otázky a úlohy ke kapitole 12 . . . . .	259
13	Rádiové vysílače . . . . .	260
13.1	Druhy a vlastnosti vysílačů . . . . .	260
13.2	Přehledové schéma vysílače . . . . .	261
13.3	Modulační obvody . . . . .	263
13.3.1	Obvody pro amplitudovou modulaci . . . . .	263
13.3.2	Obvody pro kmitočtovou a fázovou modulaci . . . . .	265
	Kontrolní otázky a úlohy ke kapitole 13 . . . . .	266
14	Rádiové přijímače . . . . .	267
14.1	Druhy a vlastnosti přijímačů . . . . .	267
14.1.1	Přijímače bez zesílení . . . . .	268
14.1.2	Přijímače s přímým zesílením . . . . .	268
14.1.3	Přijímače s nepřímým zesílením . . . . .	269
14.2	Vstupní obvody a vysokofrekvenční zesilovače . . . . .	272
14.3	Měniče kmitočtu . . . . .	273
14.3.1	Multiplikativní směšovače . . . . .	274
14.3.2	Aditivní směšovače . . . . .	274
14.4	Mezifrekvenční zesilovače . . . . .	275
14.5	Demodulační obvody . . . . .	277
14.5.1	Demodulátory amplitudově modulovaných signálů . . . . .	277
14.5.2	Demodulátory kmitočtově modulovaných signálů . . . . .	279
14.6	Stereofonní dekodér . . . . .	283
14.7	Vývoj přijímačové techniky . . . . .	285
14.8	Přijímače velmi vysokých kmitočtů . . . . .	286
	Příklad 14 . . . . .	288

Kontrolní otázky a úlohy ke kapitole 14 . . . . .	290
<b>15 Radiolokace a rádiové zaměřování . . . . .</b>	<b>292</b>
15.1 Radiolokace . . . . .	292
15.1.1 Radiolokátory s impulsovou modulací . . . . .	292
15.1.2 Radiolokátory se stálou vlnou . . . . .	294
15.2 Rádiové zaměřování . . . . .	295
15.2.1 Rámové zaměřovače . . . . .	296
15.2.2 Samočinné zaměřovače . . . . .	297
Kontrolní otázky a úlohy ke kapitole 15 . . . . .	298
<b>16 Televizní přenos informací . . . . .</b>	<b>299</b>
16.1 Televizní soustava . . . . .	299
16.2 Televizní vysílací řetězec . . . . .	303
16.2.1 Kamerová část vysílacího řetězce . . . . .	304
16.2.2 Režijní pracoviště . . . . .	305
16.2.3 Odbavovací pracoviště, hlavní technická kontrola . . . . .	305
16.2.4 Přenos signálu k televiznímu vysílači . . . . .	306
16.2.5 Televizní vysílače . . . . .	307
16.3 Televizní přijimače . . . . .	309
16.4 Průmyslová televize . . . . .	312
16.5 Barevná televize . . . . .	313
16.5.1 Volba základních barev . . . . .	313
16.5.2 Tvorba barevných signálů . . . . .	315
16.5.3 Obecná soustava barevné televize . . . . .	317
16.5.4 Soustava barevné televize NTSC . . . . .	318
16.5.5 Soustava barevné televize SECAM . . . . .	320
16.5.6 Soustava barevné televize PAL . . . . .	322
Kontrolní otázky a úlohy ke kapitole 16 . . . . .	323
<b>III ELEKTRONICKÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE . . . . .</b>	<b>324</b>
<b>17 Elektronické voltmetry . . . . .</b>	<b>324</b>
17.1 Voltmetry střední hodnoty . . . . .	325
17.2 Špičkové diodové voltmetry . . . . .	326
17.3 Impulsové voltmetry . . . . .	329
17.4 Voltmetry pro měření efektivní hodnoty . . . . .	330
17.5 Zesilovače proudu pro měřidlo . . . . .	331
17.6 Operační zesilovač v měřicí technice . . . . .	333
17.7 Milivoltmetry . . . . .	335
17.8 Vstupní děliče voltmetrů . . . . .	335
Kontrolní otázky ke kapitole 17 . . . . .	337
<b>18 Osciloskop . . . . .</b>	<b>338</b>
18.1 Přehledové schéma . . . . .	338

18.2	Rozdělení osciloskopů . . . . .	339
18.3	Obrazovky pro osciloskopy . . . . .	340
18.4	Časová základna . . . . .	341
18.5	Zesilovače osciloskopu . . . . .	343
18.6	Kalibrace . . . . .	344
18.7	Vzorkovací (stroboskopické) osciloskopy . . . . .	346
18.8	Současné sledování několika průběhů . . . . .	347
	Příklad 15 . . . . .	350
18.9	Osciloskopická měření . . . . .	350
	Kontrolní otázky ke kapitole 18 . . . . .	354
19	Měřicí generátory . . . . .	355
19.1	Nízkofrekvenční měřicí generátory . . . . .	357
19.2	Vysokofrekvenční měřicí generátory . . . . .	365
19.3	Impulsové generátory . . . . .	367
	Kontrolní otázky ke kapitole 19 . . . . .	369
20	Měřiče kmitočtu . . . . .	370
20.1	Analogové měření kmitočtu . . . . .	371
20.2	Srovnávací způsoby měření kmitočtu . . . . .	372
20.3	Rezonanční měření kmitočtu . . . . .	375
	Kontrolní otázky ke kapitole 20 . . . . .	377
21	Měřiče fázového rozdílu . . . . .	378
21.1	Fázovací články . . . . .	378
21.2	Kompenzační způsob měření fáze . . . . .	379
21.3	Metoda transformace fáze napětí na proudové impulsy . . . . .	379
22	Měření jakosti kondenzátorů a cívek, $Q$ metr . . . . .	383
	Kontrolní otázky ke kapitolám 21 a 22 . . . . .	387
23	Číslicové měřicí přístroje . . . . .	388
23.1	Obecné problémy číslicových přístrojů . . . . .	389
23.2	Rozdělení číslicových měřicích přístrojů . . . . .	391
23.3	Kódovací měniče . . . . .	392
23.4	Části číslicových přístrojů . . . . .	395
23.5	Číslicové voltmetry . . . . .	411
23.6	Měření kmitočtu a fáze . . . . .	418
23.7	Číslicové ohmmetry . . . . .	424
23.8	Měření kapacit a indukčností . . . . .	425
23.9	Čítače . . . . .	426
23.10	Číslicový $Q$ metr . . . . .	427
	Kontrolní otázky ke kapitole 23 . . . . .	429
	Výsledky kontrolních úloh a odpovědi na kontrolní otázky . . . . .	430
	Rejstřík . . . . .	432