

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Akustische Grundlagen</b>	11
1.1. Schwingungen und Wellen	11
1.1.1. Wichtige Kenngrößen	11
1.1.2. Gedämpfte Schwingungen	13
1.1.3. Resonanz	13
1.1.4. Überlagerung von Schwingungen	14
1.1.5. Wellenarten	15
1.2. Schall	16
1.3. Tonhöhe und Frequenz	17
1.4. Lautstärke	21
1.4.1. Pegelmaße	21
1.4.2. Kurven gleicher Lautstärke	23
1.4.3. Verdeckung	25
1.4.4. Dynamik	25
1.5. Charakteristik des Klanges	25
1.5.1. Subjektive Klang(farben)wahrnehmung	25
1.5.2. Klangspektren	27
1.5.3. Formanten	29
1.5.4. Ausgleichsvorgänge	29
1.6. Modulation von Amplitude und Frequenz	32
1.7. Richtcharakteristik	33
1.8. Verzerrungen	35
1.8.1. Lineare Verzerrungen	35
1.8.2. Nichtlineare Verzerrungen	36
<b>2. Elektrogitarren und elektrifizierte akustische Gitarren</b>	39
2.1. Bauformen	39
2.2. Prinzip der Tonerzeugung	46
<b>3. Saiten und Korpus</b>	49
3.1. Die ideale Saite	49
3.2. Biegesteife Saiten	51
3.3. Saitendämpfung	51
3.4. Einfluß der Spieltechnik	52
3.5. Stimmungsreinheit und Mensurkorrekturen	55
3.6. Charakteristik verschiedener Saitentypen	59
3.7. Einfluß des Korpus	62
3.8. Kopplung zwischen Saite und Resonanzkörper	67
<b>4. Tonabnahme</b>	71
4.1. Mikrofone	71
4.1.1. Mikrofonarten	71
4.1.2. Mikrofoneigenschaften	75
4.1.3. Anschluß von Mikrofonen	76
4.1.4. Mikrofonaufstellung	78
4.2. Kontakttonabnehmer	78
4.2.1. Aufbau und Funktionsweise	79
4.2.2. Ankopplung von Kontakttonabnehmern	81

4.3.	Stegeinbautonabnehmer . . . . .	82
4.4.	Vorverstärker für piezoelektrische Tonabnehmer . . . . .	83
4.5.	Magnetische Tonabnehmer . . . . .	84
4.5.1.	Grundlagen . . . . .	84
4.5.2.	Tonabnehmer mit Einzelspulen . . . . .	91
4.5.3.	Doppelspulentonabnehmer . . . . .	95
4.5.4.	Baßtonabnehmer . . . . .	98
4.5.5.	Magnetische Tonabnehmer für akustische Gitarren . . . . .	99
4.5.6.	Einige Sonderformen . . . . .	99
4.5.7.	Anordnung der Tonabnehmer . . . . .	101
4.6.	Sonstige Tonabnahmeprinzipien . . . . .	104
4.6.1.	Elektrostatische Tonabnehmer . . . . .	104
4.6.2.	Fotoelektrische Tonabnahme . . . . .	104
4.6.3.	Tonabnahme mit Dehnmeßstreifen . . . . .	105
5.	<b>Gitarrenschaltungen</b> . . . . .	107
5.1.	Lautstärkeregler („Volume Control“) . . . . .	107
5.2.	Klangregelung („Tone Control“) . . . . .	108
5.3.	Schalter . . . . .	109
5.4.	Zusammenschalten von 2 Einzelspulentonabnehmern . . . . .	110
5.5.	Grundschaltungen von Doppelspulentonabnehmern . . . . .	112
5.6.	Gitarrenschaltungen mit Einzelspulentonabnehmern . . . . .	118
5.7.	Gitarrenschaltungen mit Humbuckern . . . . .	124
5.8.	Schaltungen von Elektrobässen . . . . .	127
5.9.	Stereoschaltungen . . . . .	128
6.	<b>Abhilfe gegen Störgeräusche</b> . . . . .	131
6.1.	Abschirmung . . . . .	131
6.2.	Brummunterdrückung bei Einzelspulentonabnehmern . . . . .	133
6.3.	Rückkopplung und Mikrofonie . . . . .	134
7.	<b>Aktive Gitarrenelektronik</b> . . . . .	136
7.1.	Vorteile aktiver Schaltungen . . . . .	136
7.2.	Vorverstärker für magnetische Tonabnehmer . . . . .	137
7.3.	Schaltbeispiele mit aktiver Klangregelung . . . . .	139
7.4.	Einbauverzerrer . . . . .	141
8.	<b>Drahtlose Übertragung</b> . . . . .	143
9.	<b>Gitarrenverstärker</b> . . . . .	144
9.1.	Allgemeines . . . . .	144
9.2.	Übersteuerungsverhalten von Röhren- und Transistorverstärkern . . . . .	147
9.3.	Schaltbeispiele . . . . .	152
10.	<b>Lautsprecher und Boxen</b> . . . . .	162
10.1.	Lautsprecherbauformen . . . . .	162
10.1.1.	Dynamische Lautsprecher . . . . .	162
10.1.2.	Kalottenlautsprecher . . . . .	164
10.1.3.	Piezoelektrische Lautsprecher . . . . .	165
10.1.4.	Trichter- oder Hornlautsprecher . . . . .	165
10.2.	Anforderungen an Gitarrenlautsprecher und -boxen . . . . .	167
10.3.	Zusammenschalten von Lautsprechern . . . . .	170
10.3.1.	Mehrere gleiche Lautsprecher . . . . .	171
10.3.2.	Lautsprecherkombinationen . . . . .	172
10.4.	Gehäuse . . . . .	174
10.4.1.	Offene Gehäuse . . . . .	174

10.4.2. Geschlossene Boxen (Kompaktboxen) . . . . .	175
10.4.3. Baßreflexboxen (Phasenumkehrboxen) . . . . .	176
10.4.4. Exponentialboxen . . . . .	178
<b>11. Raumeinfluß . . . . .</b>	<b>180</b>
<b>12. Effekte . . . . .</b>	<b>183</b>
12.1. Vorbemerkung . . . . .	183
12.2. Filter . . . . .	184
12.2.1. Gitarrenfilter . . . . .	184
12.2.2. State-variable-Filter . . . . .	184
12.2.3. Grafischer Equalizer . . . . .	186
12.2.4. Parametrischer Equalizer . . . . .	188
12.3. Noise-Gate . . . . .	190
12.4. Wah-Wah-Effekt (Wow-Wow) . . . . .	191
12.5. Verzerrer (Fuzz-Booster, Distortionbox) . . . . .	192
12.6. Tremolo . . . . .	194
12.7. Phaser und Flanger . . . . .	195
12.8. Echo und Hall . . . . .	197
12.9. Vocoder . . . . .	199
12.10. Sonstige Effekte . . . . .	200
12.11. Kombination von Effekten . . . . .	203
12.12. Gitarrenstimmgerät (Guitar Tuner) . . . . .	203
<b>13. PA-Anlagen . . . . .</b>	<b>206</b>
<b>14. Individuelle Änderungen von Gitarren . . . . .</b>	<b>210</b>
14.1. Einstellarbeiten an der Gitarre . . . . .	210
14.2. Mechanische Änderungen . . . . .	212
14.3. Tonabnehmeraustausch . . . . .	214
14.4. Schaltungsänderungen . . . . .	214
14.5. Pflegehinweise . . . . .	220
<b>Weiterführende Literatur . . . . .</b>	<b>221</b>
<b>Sachwörterverzeichnis . . . . .</b>	<b>223</b>