

# Obsah

<b>Předmluva .....</b>	<b>7</b>
Poděkování .....	8
<b>I. Základy .....</b>	<b>9</b>
I.I Chvála osciloskopu .....	9
I.2 Základní pojmy .....	9
<b>2. Střídavé napětí a signály .....</b>	<b>13</b>
2.1 Definice .....	13
2.2 Různé průběhy napětí .....	15
2.3 Komplexní napěťové průběhy .....	17
<b>3. Princip činnosti osciloskopu .....</b>	<b>18</b>
3.1 Analogový osciloskop .....	18
3.2 Shrnutí .....	23
<b>4. Digitální měřicí technika .....</b>	<b>25</b>
4.1 Principy digitální měřicí techniky .....	25
4.2 Digitalizace signálu .....	27
4.3 Závěr .....	32
<b>5. Měření signálů snímačů .....</b>	<b>33</b>
5.1 Snímače otáček .....	33
5.2 Praktické měření .....	35
5.3 Ukázky signálů .....	37
<b>6. Další měření induktivního snímače otáček .....</b>	<b>40</b>
6.1 Porovnání amplitudy a frekvence signálu .....	40
6.2 Vliv vzduchové mezery .....	41
6.3 Obrazy signálů na skutečném motoru .....	43
<b>7. Snímač otáček na principu Hallova jevu .....</b>	<b>46</b>
7.1 Hallův snímač .....	46
7.2 Měřené signály .....	48
<b>8. Další měření na Hallově snímači .....</b>	<b>52</b>
8.1 Hallův signál v rozdělovači .....	52
8.2 Dvoukanálový osciloskop .....	53
8.3 Vazba signálu .....	54
8.4 Měření časových závislostí signálů na dvoukanálovém osciloskopu .....	55
<b>9. Příklad využití dvoukanálového osciloskopu .....</b>	<b>59</b>
9.1 Signál Hallova snímače ve Felicii I,6 MPI .....	59
9.2 Praktické měření na Hallově snímači ve felicii .....	60
9.3 Měřicí funkce PŘEDSTIH .....	61
9.4 Vyhodnocení Hallova signálu z obrázku 9.2 .....	62
9.5 Nastavení rozdělovače .....	62
<b>10. Souvislosti mezi otáčkovými signály .....</b>	<b>68</b>
10.1 Signály Hallova snímače vačky a induktivního snímače kliky znovu na scéně .....	68
10.2 Druhý příklad signálů .....	70
10.3 Příklad třetí a poslední (Hallův snímač na klíce i na vačce) .....	73
10.4 Závěr .....	75
<b>II. Test osciloskopů .....</b>	<b>76</b>
II.I Utajené skutečnosti .....	76
II.2 Test .....	77
II.3 Naměřené obrazy signálů .....	78
<b>12. Pokračování testu osciloskopů – nyní osciloskopu digitální .....</b>	<b>82</b>
12.1 Vzorkování signálu .....	82
12.2 Detekce špiček .....	83
12.3 Vyvolávání signálových průběhů z paměti .....	83
12.4 Příklady naměřených signálů .....	83
<b>13. Dokončení testu osciloskopů .....</b>	<b>90</b>
13.1 Princip lambdasondy .....	90
13.2 Sledování lambda regulace prostřednictvím signálu lambdasondy .....	90
13.3 Signál třetí: zvlnění napětí palubní sítě .....	94
13.4 Shrnutí .....	99

<b>I4. Principy zapalovacích systémů a jejich měření</b>	100
I4.1 Osciloskop a zapalování	100
I4.2 Cívka, přerušovač a kondenzátor	100
I4.3 Naměřené signály	104
<b>I5. Vznik zapalovacích jisker</b>	107
I5.1 Cívka jako napěťový zdroj, zatížený proudem jiskry	107
I5.2 Jiskření – tentokrát i na svíčce v sekundáru	108
I5.3 Obrazy měřených signálů zapalování s přeskoky jisker	108
I5.4 Závěr	114
<b>I6. Tranzistorové zapalování</b>	115
I6.1 Trocha teorie k tranzistorovému zapalování	115
I6.2 Funkce tranzistorové zapalovací jednotky	117
I6.3 Naměřené obrazy napětí Hallova snímače a proudu cívky	118
I6.4 Malý experiment ke zjištění maximálního proudu cívky	124
I6.5 Omězení napěťových hodnot v primárním obvodu	125
<b>I7. Sekundární okruh tranzistorového zapalování</b>	126
I7.1 Pozor! Vysoké napětí!	126
I7.2 Bezpečné principy snímání vysokého napětí	126
I7.3 Dosud utajená vlastnost sekundárního napětí	129
I7.4 Průběhy napětí zapalovacích impulzů na sekundárním okruhu zapalování skutečného motoru	130
I7.5 Rekapitulace tranzistorového zapalování s Hallovým snímačem otáček	135
<b>I8. Elektronické zapalování</b>	137
I8.1 Elektronické zapalování	137
I8.2 Přehled signálů elektronického zapalování	141
I8.3 Obrazy měřených signálů	141
<b>I9. Měření signálu klepání a tlaku v sání</b>	145
I9.1 Signál klepání	145
I9.2 Signál tlaku v sání	149
I9.3 Tlakové poměry v sání a zatížení motoru v závislosti na otáčkách	150
<b>20. Vlivy působící na průběh sekundárního napětí</b>	154
20.1 Vlivy prostředí	154
20.2 Vliv svíčky	154
20.3 Další vlivy	155
20.4 Praktická měření	155
20.5 Předstih při pozvolné akceleraci	164
<b>21. Plně elektronické zapalování</b>	166
21.1 Plně elektronické zapalování	166
21.2 Praktické měření	170
21.3 Shrnutí	175
<b>22. Dokonalejší provedení plně elektronického zapalování</b>	176
22.1 Zapalování EFS	176
22.2 Praktické měření	179
22.3 Informace k nastavení osciloskopu	185
22.4 Sekundár	187
<b>Dodatek</b>	192
<b>D1. Diagnostika EFS</b>	192
D1.1 Měření cívky	194
D1.2 Obrazy měřených signálů (Budící signál a proud primáru)	195
D1.3 Závěr	202
<b>D2. Princip činnosti a diagnostika měřičů hmotnosti vzduchu</b>	203
D2.1 HFM2	203
D2.2 HFMS	205
D2.3 Diagnostika měřičů hmotnosti vzduchu	206
D2.4 Teoretický výpočet hmotnosti nasávaného vzduchu	207
D2.5 Praktické měření	209
D2.6 Měření napětí	211
D2.7 Závěr	214
<b>D3. Diagnostika širokopásmové lambdasondy motortesterem</b>	215
D3.1 Trocha teorie (a historie) na úvod	215
D3.2 Princip činnosti širokopásmové lambdasondy	217
D3.3 Modulace směsi	219
D3.4 Převodní charakteristika	219
D3.5 Podrobné schéma regulačního obvodu v řídící jednotce	219
D3.6 Praktické měření	222
D3.7 Diagnostika pomocí osciloskopu a multimetu na motortesteru FSA 740/750	231
D3.8 Závěr	237
<b>Doslov</b>	238