

OBSAH

Úvod	5
Základní rozdělení jednostopých vozidel	7
Hlavní části motocyklu	14
Motocyklové motory	15
Spalovací motory podle druhu paliv a podle systému zapalování	15
Popis a činnost čtyřdobého motoru	16
Popis a činnost dvoudobého motoru	21
Výhody a nevýhody dvoudobého motoru ve srovnání se čtyřdobým motorem	27
Popis dílců a součástí motocyklového motoru	29
Válec a příslušenství	31
Hlava válce	33
Kliková skříň	34
Klikový mechanismus	35
Píst	35
Pístní kroužky	36
Pístní čep	37
Ojnice	38
Klikový hřídel	38
Ložiska	39
Palivová soustava	40
Detonace	41
Samozápaly	42
Karburátor	42
Zařízení pro automatickou regulaci směšovacího poměru	44
Pomocná zařízení	46
Zařízení pro spouštění studeného motoru	47
Zařízení pro běh naprázdno	47
Nová řada karburátorů JIKOV pro motocykly a skútry	48
Automatická regulace směšovacího poměru podle požadavku motorů	48
Seřízení motocyklových karburátorů	51
Šroubek chodu naprázdno	52
Určení velikosti hlavní trysky	53
Změna hladiny benzínu v plovákové komoře	56
Udržování karburátoru	56
Čistič vzduchu a tlumič sání	56
Nádrž na benzín a přívodní potrubí	58
Otočná rukovět	58

Údržba palivové soustavy	59
Vliv rychlosti jízdy na spotřebu benzínu	60
Výfukový systém	61
Mazání dvoudobých motorů	63
Chlazení motocyklových motorů	64
Chlazení vzduchem	65
Zapalování a elektrické zařízení	68
Elektrická výbava motocyklu	68
Napájecí okruh	68
Zapalovací okruh	68
Osvětlovací okruh	69
Signalizační okruh	69
Napájecí okruh	69
Elektrický akumulátor	69
Ošetřování akumulátoru	70
Dynamo	72
Regulátor napětí a zpětný spínač	73
Dynamospouštěč	76
Zapalovací okruh	78
Dynamobateriové zapalování	79
Zapalovací cívka	80
Přerušovač s kondenzátorem	81
Předstih zapalování	83
Údržba přerušovače	84
Zapalovací svíčky	84
Poruchy svíček	88
Jak hledáme závady v zapalovacím okruhu	88
Výhody a nevýhody dynamobateriového zapalování	90
Magnetoelektrické zapalování	91
Výhody a nevýhody magnetoelektrického zapalování	93
Osvětlovací okruh	93
Světlo	93
Koncové světlo	95
Signalizační zařízení	95
Brzdové světlo	95
Elektromagnetická houkačka	95
Ukazatel směru jízdy	96
Udržování světlometu a svítilen	97
Spínací skříňka	97
Pojistka	98
Rozvod elektrického proudu	98
Rychloměr a počítáč kilometrů	98
Schémata elektrického zařízení	98
Malý motocykl JAWA 50, typ 551	98
Motocykl ČZ 175, typ 453	99
Spojka	100

Spojka motoru JAWA 551	100
Spojka motoru JAWA 550 - Pionýr	102
Spojka motoru MANET S 100	102
Spojka JAWA - ČZ	103
Seřizování spojky	104
Primární a sekundární převod	106
Převodovka	107
Čtyřstupňová převodovka JAWA - ČZ s předlohou	111
Čtyřstupňová převodovka skútru MANET	114
Dvoustupňová převodovka malého motocyklu JAWA - 50	115
Razení převodů s poloautomatem JAWA	117
Mechanické spouštěcí zařízení	119
Podvozek	120
Rámy a bezrámové podvozky	120
Princip pérování a tlumení	124
Přední vidlice	128
Teleskopické vidlice	128
Kyvňé vidlice	129
Pérování zadního kola	131
Dvojsedlo	132
Brzdy	133
Princip brzdění	133
Mechanická dvoučelisťová brzda	136
Kola a pneumatiky	140
Kola	140
Pneumatiky	142
Postranní vozík	144
Údržba	146
Zajíždění nového motocyklu nebo skútru	147
Denní ošetřování motocyklu a skútru	148
Mazání	150
Dekarbonizace	152
Zjišťování a odstraňování poruch	153
Motor má nepravidelný běh	155
Ostatní běžné poruchy	156
Několik dobrých rad	157
Zkušenosti z jízdy na motocyklu	158
Malý motocykl (moped)	158
Před jízdou	158
Spouštění motoru	159
Postup řazení převodových stupňů	160
Jízda se svahu	161
Zastavení motoru	161
Motocykl	162
Před jízdou	162
Zastavování	164

Jízda	164
Zpomalení	165
Základní poznatky pro jízdu	167
Jízda po přímé silnici	168
Jízda v zatáčce	168
Jízda za deště a na blátivé cestě	172
Jízda na náledí	172
Něco o smyku	173
Jak rychle jezdit v noci	173
Bezpečně na silnici	175
Oblečení motocyklisty	175
Oblečení pro zimní jízdy	176
Ochranné průhledné štíty	178
Ochrana rukou	182
Něco o jízdě spolujezdce	183
Co stojí jízda na plný plyn?	184