

OBSAH

5.	Elektrina a magnetismus	9
5.1	Elektrické pole	9
5.1.1	Elektrický náboj a jeho vlastnosti	9
5.1.2	Silové působení elektrických nábojů	12
5.1.3	Elektrické pole a jeho intenzita	14
5.1.4	Elektrický potenciál a elektrické napětí	16
5.1.5	Vodič v elektrickém poli	19
5.1.6	Izolant v elektrickém poli	22
5.1.7	Kapacita vodiče, kondenzátor	24
5.1.8	Kondenzátory v technické praxi	26
5.1.9	Shrnutí nejdůležitějších poznatků kapitoly 5.1	29
5.2	Elektrický proud v pevných látkách	30
5.2.1	Elektrický proud v kovových vodičích	30
5.2.2	Jednoduchý elektrický obvod	32
5.2.3	Odpor vodiče	34
5.2.4	Ohmův zákon pro část obvodu	37
5.2.5	Ohmův zákon pro celý obvod	39
5.2.6	Kirchhoffovy zákony	42
5.2.7	Spojování rezistorů	45
5.2.8	Práce a výkon elektrického proudu	49
5.2.9	Tepelné účinky elektrického proudu	52
5.2.10	Vlastní vodivost polovodičů	53
5.2.11	Příměsová vodivost polovodičů	55
5.2.12	Polovodičová dioda	57
5.2.13	Tranzistor	60
5.2.14	Polovodičové součástky v technické praxi	63
5.2.15	Laboratorní práce. Ověření Kirchhoffových zákonů	66
5.2.16	Laboratorní práce. Charakteristika polovodičové diody	67
5.2.17	Shrnutí nejdůležitějších poznatků kapitoly 5.2	69
5.3	Elektrický proud v elektrolytech, v plynech a ve vakuu	71
5.3.1	Vedení elektrického proudu v elektrolytu	71
5.3.2	Faradayovy zákony elektrolyzy	75
5.3.3	Chemické zdroje napětí	77
5.3.4	Vedení elektrického proudu v plynu	79
5.3.5	Výboje v plynech	80
5.3.6	Termoemise	85

5.3.7	Obrazovka	86
5.3.8	Shrnutí nejdůležitějších poznatků kapitoly 5.3	87
5.4	Magnetické pole	88
5.4.1	Magnetické pole elektrického proudu	89
5.4.2	Silové účinky v magnetickém poli	92
5.4.3	Magnetická indukce	93
5.4.4	Magnetické pole rovnoběžných vodičů	96
5.4.5	Částice s nábojem v magnetickém poli	98
5.4.6	Magnetické vlastnosti látek	101
5.4.7	Magnetické materiály v technické praxi	103
5.4.8	Elektromagnetická indukce	105
5.4.9	Faradayův zákon elektromagnetické indukce	107
5.4.10	Lenzův zákon	109
5.4.11	Vlastní indukce	112
5.4.12	Indukční jevy v plošných a prostorových vodičích	114
5.4.13	Shrnutí nejdůležitějších poznatků kapitoly 5.4	115
5.5	Střídavý proud	117
5.5.1	Vznik střídavého proudu	117
5.5.2	Jednoduchý obvod střídavého proudu	120
5.5.3	Obvod střídavého proudu s indukčností	122
5.5.4	Obvod střídavého proudu s kapacitou	124
5.5.5	Složený obvod střídavého proudu	127
5.5.6	Usměrňovač	130
5.5.7	Zesilovač	132
5.5.8	Výkon střídavého proudu	134
5.5.9	Trojfázová soustava střídavého proudu	137
5.5.10	Elektromotor	141
5.5.11	Transformátor	143
5.5.12	Výroba a přenos elektrické energie	146
5.5.13	Bezpečnost práce s elektrickým zařízením	150
5.5.14	Laboratorní práce. Určení indukčnosti cívky	151
5.5.15	Shrnutí nejdůležitějších poznatků kapitoly 5.5	153
	Výsledky úloh	156
	Rejstřík	159