

OBSAH.

Předmluva.	Str.
Základní pojmy zabezpečování dopravy vlakové na železnicích	1
Opatření, aby se dohonění vlaků zamezilo	2
Soustava časová	2
Soustava prostorová	4
Soustava žezlová	6
Vznik a vývin návěstní na železnicích	7
Druhy a tvar užívaných návěstí	10
Význam návěsti stálých a jejich osvětlení	11
Ustanovení o užívání stálých návěsti a jejich stanovisko	14
Jak se zachovati řidiči lokomotivy vlaku, který blíží se návěsti vzdálenostní, postavené na zapovězenou jízdu	15
Jak se zachovati řidiči lokomotivy vlaku, který blíží se návěsti předběžné na výstrahu postavené	16
Vzájemná závislost mezi návěstmi vjezdovými a návěstmi vzdálenostními a předběžnými	16
Uspořádání návěsti ramenných ku návěstní vjezdu a výjezdu vlaků ve stanicích .	17
Uspořádání návěsti k zabezpečování pravidelné dopravy vlakové u odboček mezi dvěma stanicemi	20
Účel návěsti v obr. 10. a jejich vzájemná závislost	20
Účel návěsti v obr. 11. a jejich vzájemná závislost	21
Účel návěsti v obr. 12. a jejich vzájemná závislost	22
Účel návěsti v obr. 13. a jejich vzájemná závislost	23
Uspořádání návěsti blokovních mezi dvěma stanicemi dvoukolejové dráhy .	29
Obsluha návěsti blokovních mezi jízdou vlaků ze stanice S_1 do stanice S_2 .	30
Blokovní soustava Cooke-ova	32
Blokovní soustava Walkerova	34
Blokovní soustava Tyer-ova	36
Blokovní soustava Clarkova	42
Blokovní soustava Preece-ova	42
Blokovní soustava Regnaultova	43
Blokovní soustava Winterova	46
Blokovní soustava Walkerova	52

	Str.
Blokovní soustava Highton-ova	55
Blokovní soustava Spagnolletti-ho	55
Vady a nedokonalosti blokovních zařízení	58
Druhy soustav blokovních	60
Blokovní soustava Siemens-ova	63
Základní princip blokovní soustavy Siemens-ovy	64
Magnetinduktor	81
Odblokovací přístroj o dvou ústrojích (dvojice blokovní)	86
Blokovní přístroj traťový o dvou ústrojích	91
Stavidlo klikové	95
Zarážka knoflíků blokovních	97
Různé tvary blokovních přístrojů traťových	99
Ústřední ústrojí blokovní	99
Tlačítko budíkové	108
Budík blokovní	110
Jednoramenná návěští stožárová	111
Zařízení dvojitého převodu drátového	116
Spojení dvou ocelových dráťů převodních mezi sebou, s řetězem a řetězu s kladkou	
kliky stavěcí	120
Úprava (regulování) převodu	122
Upotřebení blokovních přístrojů Siemensových k zabezpečování dopravy vlakové	
a jejich obsluha za jízdy vlaků	125
Spojení blokovních přístrojů s návěstmi a jejich vnitřní zařízení	128
Spojení dvou návěstí vzdálenostních s přístroji blokovními	134
Vzájemná závislost mezi dvěma návěstmi	135
Vzájemná závislost mezi dvěma blokovními ústrojími	136
a) Závislost mechanická	136
b) Závislost elektrická	137
Vzájemná závislost mezi děma tlačítky budíkovými	137
Spojení blokovních přístrojů s návěstmi ve stanici odbočné	138
Mechanická závislost mezi třemi ústrojími blokovními a elektrická závislost mezi	
třemi návěstmi	140
Mechanická závislost mezi dvěma návěstmi	141
Vzájemná závislost mezi třemi tlačítky budíkovými	142
Vnitřní zařízení přístrojů linie blokovní pro dvoukolejové dráhy a jejich vzájemné	
spojení	143
Přehledné znázornění elektrické části blokovní linie pro dvoukolejové dráhy	146
Běh proudů při obsluze blokovních přístrojů za jízdy vlaků ze stanice S_1 do S_2	147
O zdokonalení blokovní linie vzhledem k bezpečnosti a pravidelnosti vozby vlakové	
Elektrické vybavování ramene, po případě kotouče návěstného, na dovolenou jízdu	
postaveného, jedoucím vlakem, aneb elektrické spřáhnutí ramen aneb kotoučů	
návěstních s tahadlem drátovým	153
Samočinné blokování návěsti postavením na jízdu zapovězenou	159
Zařízení blokovního ústrojí	159
Zařízení stavěcí kliky	164
Samočinný závěr kliky stavěcí a jeho zrušení blokováním a odblokováním přísluš-	
ného blokovního přístroje	167
Samočinné blokovní ústrojí	172
Mechanické zarážení tyče blokovní a jeho zrušení blokováním ústrojí	172
Opatření proti zaražení tyče blokovní v tom případu, když se započaté blokování	
náhodou přeruší	173
Blokování návěsti závislé na jízdě vlaků	177

	Str.
Elektrická západka	179
Dotekové přístroje vedle kolejí umístěné	181
Rtuťový dotekový přístroj Siemensův	182
Siemensův dotekový přístroj pákový	185
Dotekový přístroj soustavy Baillechache-ovy	186
Isolované kolejnice	187
Přenášeč	190
Zarážecí ústrojí pro proudy stejnosměrné	193
Zařízení výjezdové návěsti	199
Blokování návěstí závislé na jízdě vlaků	202
Zařízení návěsti stanici uzavěrací	210
Zdokonalené traťové zařízení pro dvoukolejové dráhy	220
Blokovní linie pro dvoukolejové dráhy s nucenou obsluhou blokovních traťových přístrojů za jedoucím vlakem aneb blokovní linie s traťovými blokovními přístroji o čtyřech blokovních ústrojích	221
Zabezpečování dopravy na drahách jednokolejových	228
(Blokovní linie pro dráhy jednokolejové)	228
Zabezpečování za sebou jedoucích vlaků a vlaků opačných směrů jízdy na jedno- kolejových drahách	231
Podmínky, kterým blokovní přístroje musí vyhověti	235
Mechanické zařízení přístrojů stanicových	236
Dvě neb více blokovních ústrojí jednoho a téhož blokovního přístroje tak zařídití, aby se dalo současně jen jedno z nich blokovati	239
Elektrické zařízení blokovních přístrojů stanicových	240
Obsluha této blokovní linie za jízdy vlaků ze stanice S_2 do S_1	244
Zabezpečování dopravy vlakové na jednokolejových tratích a zařízení jízdy vlaků v odstavcích stanicových	247
Blokovní uspořádání pro jednokolejové dráhy dle Fr. Natali-ho	255
Grassmannovo traťové zabezpečovací zařízení pro jednokolejové tratě	261
Grassmannovo souhlasné blokovní ústrojí	262
Schematické znázornění elektrické části Grassmannovy blokovní linie	268
Blokování návěstí na jednokolejových tratích závislých na jízdě vlaků	270
a) Pomocí rtuťových dotekových přístrojů	270
b) Pomocí rtuťových dotekových přístrojů ve spojení s isolovanými ko- lejnicemi	272
c) Výhradně jen pomocí isolovaných kolejnic	273
Zabezpečování dopravy vlakové v tunelích	277
Traťová blokovní zařízení s předběžnými návěstmi	285
Stavěcí klika o třech polohách	287
Blokovní linie s předběžnými návěstmi uzavíratelnými blokovními dvojicemi . .	290
Běh proudu při obsluze blokovních přístrojů za jízdy vlaků z S_1 do S_2	291
Blokovní linie s předběžnými návěstmi, uzavíratelnými jednoduchým blokovním ústrojím	293
Elektrické zařízení blokovních ústrojí a spojení s blokovním vedením	297
Návěsti opatřené třaskavými zápalkami	302
Vzájemná závislost mezi návěsti hlavní a návěsti předběžnou	303
Uspořádání návěstí mezi dvěma sousedními stanicemi a jejich spojení se stavidlem klikovým	304
Blokovní zařízení pro dvoukolejně dráhy, jehož návěsti na jízdu dovolenou staví příslušní strážníci, na jízdu zapovězenou však jedoucí vlak sám	306
Návod, jak vepínatí blokovní přístroje	310

	Str.
Upotřebení návodu vepínacího k zařízení jednotlivých blokovních ústrojí	315
a) Když se užívá ku blokování a odblokování ústrojí m_1 , vedení V_1 a vedení zemního	315
b) Když se blokuje ústrojí m_1 ve spojení magnetinduktoru na krátko a odblokuje se na vedení V_1	316
c) Když se blokuje ústrojí m_1 na vedení V_1 a odblokujeme na vedení V_2	317
d) Když se blokuje ústrojí m_1 na vedeních V_1 a V_2 a odblokujeme se na jednom z nich, na př. na vedení V_1	317
e) Stanovení vepínacího vzorce traťového blokovního přístroje pro jedno- kolejové dráhy	319
Dvě spolupracující blokovní ústrojí tak zařídit, aby se ústrojí m_1 teprv po do- konaném odblokování ústrojí m_2 blokovalo	322
Zařízení blokovního ústrojí, jehož se užívá k uzavírání stavěcí kliky o třech po- lohách v blokovních liniích s předběžnými návěstmi	325
a) Zařízení ústrojí výjezdového	325
b) Zařízení ústrojí na stanovisku blokovním	327
Zařízení dvojice blokovních ústrojí m_1 , m_2	330
O neštěstích, která se přihodila v Německu mezi stanicemi Paderbornem a Alten- becken-em a mezi Offenbachem a Mühlheimem	333