

	Strana	
1	<u>Úvod</u> .....	3
1.1	Základní pojmy .....	3
1.2	Funkční rozbor spínacího přístroje .....	4
1.2.1	Poloha vypnutá .....	4
1.2.2	Poloha zapnutá .....	6
1.2.3	Zapínání .....	6
1.2.4	Vypínání .....	7
1.3	Konstrukční členění .....	8
1.3.1	Části proudovodné .....	8
1.3.2	Izolace přístroje .....	8
1.3.3	Mechanismus .....	9
1.3.4	Zhášedla .....	9
1.3.5	Výzbroj (ověšení) .....	10
1.4	Provedení přístrojů dle provozních podmínek .....	10
1.4.1	Vliv pracovního prostředí .....	11
1.4.2	Vliv druhu provozu přístroje .....	13
2	<u>Vlastnosti elektrických obvodů</u> .....	15
2.1	Zapínání elektrických obvodů .....	15
2.1.1	Zapínání stejnosměrného obvodu .....	15
2.1.2	Přepínání ve stejnosměrném obvodu .....	17
2.1.3	Zapínání střídavého obvodu .....	18
2.1.4	Zapínání trojfázového obvodu .....	21
2.2	Tepelné účinky proudu .....	22
2.2.1	Dlouhodobé oteplení .....	23
2.2.2	Přerušovaný chod .....	25
2.2.3	Krátkodobé oteplení .....	26
2.3	Sílové účinky proudu .....	27
2.3.1	Síly elektrodynamické obecně .....	27
2.3.2	Výpočet elektrodynamických sil mezi rovnoběžnými vodiči ze změny magnetické energie soustavy .....	29
2.3.3	Výpočet elektrodynamických sil mezi rovnoběžnými vodiči dle zákona Biot-Savartova (Laplaceova) .....	32
2.3.4	Uzavřená kruhová smyčka .....	35
2.3.5	Pravouhlý záhyb vodiče .....	39
2.3.6	Pravouhlá U - smyčka .....	41
2.3.7	Charakter elektrodynamických sil .....	43
2.3.8	Rezonanční jevy .....	45
2.3.9	Přímé vodiče v trojfázové soustavě .....	47
2.3.10	Záhyb proudu v trojfázové soustavě .....	50
2.4	Vypínání elektrických obvodů bez oblouku .....	51
2.4.1	Obvod stejnosměrného proudu .....	51
2.4.2	Obvod střídavého proudu obecně .....	55
2.4.3	Sériový obvod RLC .....	56

	Strana
2.4.4	Paralelní obvod RLC ..... 58
2.4.5	Obecný průběh zotaveného napětí ..... 60
3	<u>Elektrické výboje v přístrojích</u> ..... 64
3.1	Podstata a druhy elektrických výbojů v přístrojích ..... 64
3.1.1	Stavba hmoty ..... 64
3.1.2	Ionizace ..... 64
3.1.3	Výboj doutnavý a obloukový ..... 65
3.1.4	Nejmenší obloukové hodnoty ..... 67
3.2	Vznik oblouku v přístrojích ..... 68
3.2.1	Pojistky ..... 69
3.2.2	Svodiče přepětí ..... 69
3.2.3	Kontakty při vypínání ..... 69
3.2.4	Kontakty při zapínání ..... 70
3.2.5	Doba hoření oblouku ..... 71
3.3	Charakteristiky elektrického oblouku ..... 72
3.3.1	Statická charakteristika ..... 72
3.3.2	Oblouk s paralelním odporem ..... 75
3.3.3	Dynamická charakteristika ..... 76
3.4	Zánik oblouku ..... 79
3.4.1	Rekombinace částic ..... 79
3.4.2	Vypínací oblouk ..... 80
3.5	Zhášení oblouku stejnosměrného proudu ..... 82
3.5.1	Fyzikální podstata ..... 82
3.5.2	Princip zhášedel ..... 84
3.6	Zhášení oblouku střídavého proudu ..... 88
3.6.1	Fyzikální podstata ..... 88
3.6.2	Funkční principy zhášedel ..... 91
3.6.3	Přehled základních typů zhášedel ..... 95
4	<u>Vliv sítě a zhášedla na vypínací pochod</u> ..... 98
4.1	Induktivní obvod obecně ..... 98
4.2	Deformace proudu obloukovým napětím ..... 100
4.3	Vypínání malých induktivních proudů ..... 102
4.4	Vypínání kapacitních proudů ..... 109
4.5	Blízký zkrat ..... 116
4.6	Trojfázové systémy ..... 121
4.7	Vypínání proudu obecného kmitočtu ..... 124
4.8	Volba vypínače z hlediska spínacích podmínek ..... 126
5	<u>Elektrické kontakty</u> ..... 129
5.1	Podstata stykového odporu ..... 129
5.2	Teorie proudové úžiny ..... 131
5.2.1	Úžinový odpor ..... 131
5.2.2	Elektrodynamické síly mezi kontakty ..... 134
5.2.3	Oteplení proudové úžiny ..... 137
5.3	Stykový odpor obecně ..... 141
5.4	Cizí vrstvy na kontaktech ..... 143
5.4.1	Vrstvy chemického původu ..... 143

	Strana	
5.4.2	Vrstvy mechanického původu .....	144
5.4.3	Průtok proudu cizími vrstvami .....	146
5.5	Kontaktní materiály .....	148
5.5.1	Druhy kontaktních materiálů .....	148
5.5.2	Kovy ušlechtilé .....	149
5.5.3	Kovy poloušlechtilé .....	150
5.5.4	Kovy neušlechtilé .....	151
5.6	Vliv oblouku na materiál kontaktů .....	153
5.6.1	Opotřebenění kontaktů obecně .....	153
5.6.2	Obloukový přenos materiálu .....	153
5.6.3	Životnost kontaktních materiálů při malých proudech .....	155
5.6.4	Životnost kontaktních materiálů při velkých proudech .....	157
5.7	Provedení kontaktů .....	158
5.7.1	Členění systémů a volba materiálu .....	158
5.7.2	Konstrukční zásady .....	163
6	<u>Provedení elektrických přístrojů</u> .....	167
6.1	Přístroje bez oblouku .....	167
6.1.1	Charakteristika přístrojů bez oblouku .....	167
6.1.2	Provedení odpojovačů vn a vvn .....	170
6.1.3	Odpojovač ve funkci přístroje prostého .....	175
6.2	Přístroje prosté .....	175
6.2.1	Obecný popis, činnost a členění přístrojů prostých .....	175
6.2.2	Vypínače pákové .....	178
6.2.3	Vypínače suvné .....	184
6.2.4	Vypínače otočné .....	189
6.3	Vypínače magnetické .....	197
6.3.1	Princip a působení magnetického vyfukování .....	197
6.3.2	Izolační zhaséací komory .....	199
6.3.3	Kovové zhaséací komory .....	201
6.3.4	Stykače .....	205
6.3.5	Jističe .....	209
6.3.5.1	Zámky a volnoběžky .....	209
6.3.5.2	Spouště a relé .....	213
6.3.5.3	Vzduchové jističe nn .....	219
6.3.6	Vypínače vn .....	222
6.3.7	Omezovací vypínače .....	227
6.4	Kapalinové vypínače .....	230
6.4.1	Přehled kapalinových vypínačů .....	230
6.4.2	Vypínače s volným zhasením oblouku v oleji .....	231
6.4.3	Zhášedla s axiálním ofukováním oblouku .....	232
6.4.4	Zhášedla s příčným ofukováním oblouku .....	238
6.4.5	Vypínače olejové kotlové .....	240
6.4.6	Vypínače máloolejové .....	244
6.4.7	Vypínače vodní .....	247
6.5	Vypínače s tuhým hasivem .....	248
6.6	Vypínače tlakovzdušné .....	251
6.6.1	Principy zhasedel .....	251
6.6.2	Vypínače vn .....	255

	Strana
6.6.3	Vypínače vvn ..... 259
6.6.4	Autopneumatické odpínače ..... 262
6.7	Vypínače plynové ..... 264
6.8	Vypínače vakuové ..... 268
6.9	Ovládací mechanismy spínačů ..... 270
6.10	Pojistky ..... 278
6.10.1	Principy a druhy pojistek ..... 278
6.10.2	Zhášení oblouku v zrnitém hasivu ..... 280
6.10.3	Tavný vodič ..... 282
6.10.4	Charakteristika pojistky ..... 284
6.10.5	Provedení pojistek se zrnitým hasivem ..... 286
6.11	Svodiče přepětí ..... 291
7	<u>Zkoušení spínacích přístrojů</u> ..... 300
7.1	Přehled zkoušek ..... 300
7.2	Zkoušky přímé ..... 301
7.3	Zkoušky nepřímé ..... 303
7.4	Zkoušky syntetické ..... 306
7.5	Ekvivalence a význam syntetických zkušebních metod ..... 311
	<u>Literatura</u> ..... 314